



تخصص اتصالات

الكترونيات

(عملي)

١٢٧ تصل

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلی آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر تصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "الإلكترونيات - علمي" لمتدرب تخصص "الاتصالات" في الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عزوجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإلكترونيات - عملي

الصمام الثنائي

الوحدة الأولى: الصمام الثنائي

↙ الهدف من التجربة:

١. التعرف على شكل الديايد و اختباره ومعرفة أطرافه.
٢. رسم منحنى الجهد والتيار للديايد.

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
٢	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. دايد 1N4001

↙ ملحوظة:

يمكن معرفة أطراف الديايد مباشرة، حيث يرسم خط يوضح الكاثود، ويكون الطرف الآخر الأنود.

لاختبار الديايد، فإننا نتبع الطريقة التالية:

أولاً: باستخدام الأوميتر

١. اضبط جهاز القياس على وضع الأوميتر. لقياس المقاومات الصغيرة.
٢. وصل الطرف الموجب من الجهاز بالأنود ، والطرف السالب (المشتراك) بالكاثود.

٣. في هذه الحالة، يعطي الجهاز قراءة صغيرة. لماذا؟

.....

.....

٤. نعكس أطراف القياس، فيشير الجهاز إلى مقاومة كبيرة. لماذا؟

.....

.....

ثانياً: استخدام الأفوميتر الرقمي

في الأجهزة الحديثة الرقمية للقياس، يوجد وضع لاختبار الダイود

١. اضبط الجهاز الرقمي على وضع اختبار الدياود

٢. وصل الطرف الموجب من الجهاز بالأئنود ، والطرف السالب (المشتراك) بالكاثود ، ثم سجل قراءة الجهاز.

قراءة الجهاز

٣. اختر الإجابة الصحيحة:

الدياود في حالة انحياز أمامي

الدياود في حالة انحياز عكسي


٤. اعكس أطراف القياس بحيث يوصل الطرف الموجب من جهاز القياس بالكاثود والطرف الموجب بالأئنود ، ثم سجل قراءة الجهاز.

قراءة الجهاز

٥. أكمل الفراغ:

يكون الديايد في حالة انحياز أمامي


٦. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

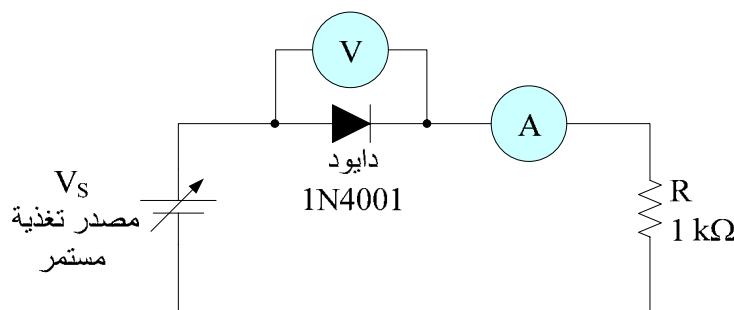

٧. اضبط قيمة مصدر التغذية كما هو موضح في الجدول، ثم سجل قراءة الأمبيرميتر والذي يقيس تيار الديايد I_D ، وكذلك قراءة الفولتميتر والذي يقيس جهد الديايد V_D

V_S (V)	V_D	I_D
-5		
-4		
-3		
-2		
-1		
0		
0.2		
0.4		
0.6		
1		
2		
3		
4		
5		

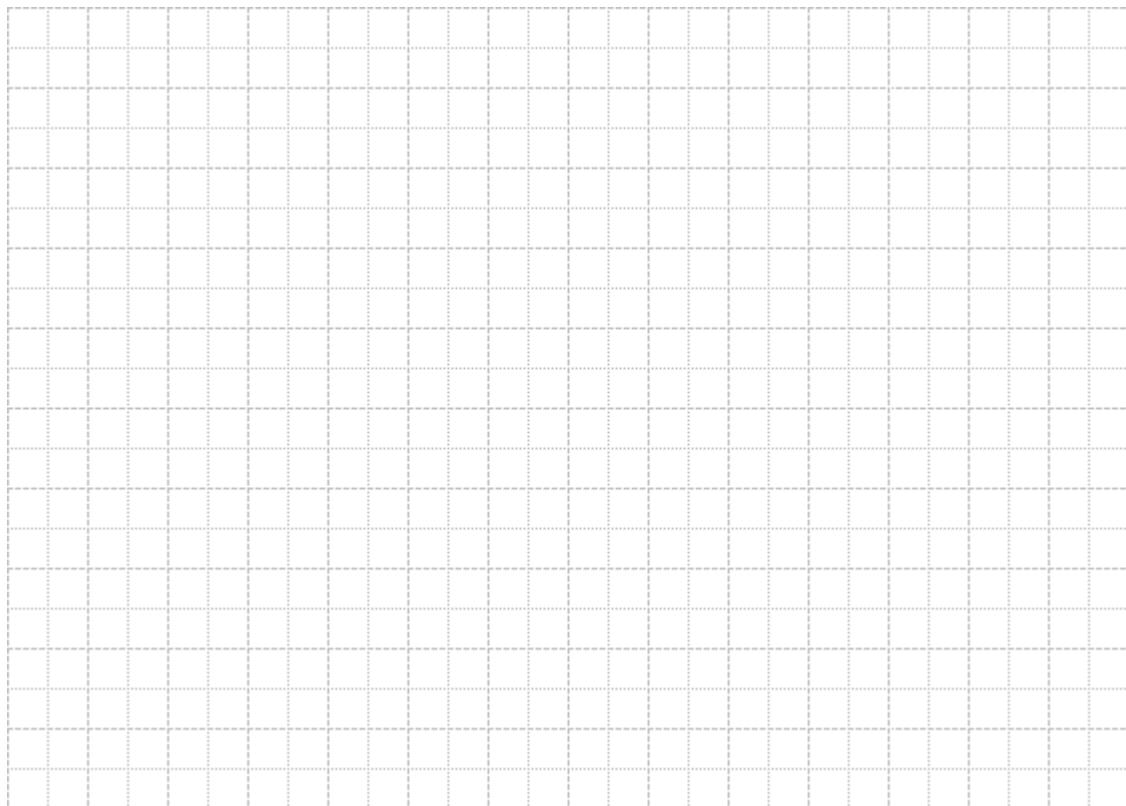٨. ارسم العلاقة بين التيار المار في الديايد وجهد الديايد.



الاستنتاج

الإلكترونيات - عملي

تطبيقات الصمام الثنائي

الوحدة الثانية: توحيد نصف موجة

↙ الهدف من التجربة:


١. توصيل وتشغيل دائرة توحيد نصف موجة
٢. معرفة شكل موجة الخرج

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	٥. لوحة توصيل
١	٦. مصدر تغذية مستمر
١	٧. مولد إشارة
١	٨. راسم إشارة
١	٩. موحد 1N4001
١	١٠. مقاومة $2\text{ k}\Omega$


↙ خطوات التجربة:

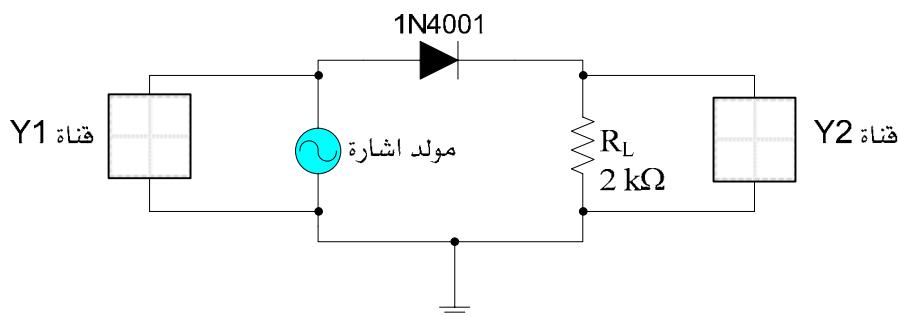١. وصل الدائرة كما هو موضح بالشكل.
٢. وصل القناة الأولى من الراسم بجهد الدخل، والقناة الثانية بمقاومة الحمل.



٣. اضبط جهد الدخل على موجة جيبية $f = 1 \text{ kHz}$ و $V_{PP} = 10 \text{ V}$

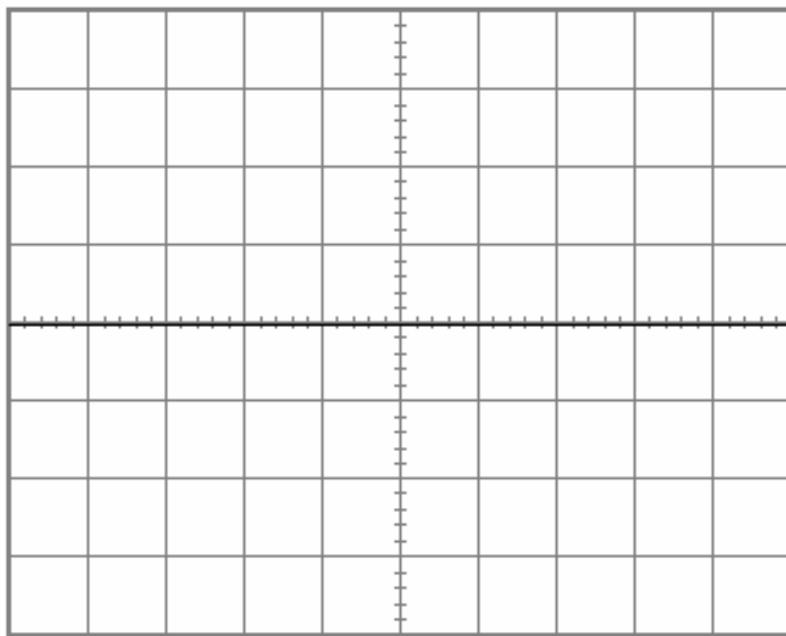٤. اضبط مفتاح الجهد ومفتاح الزمن للراسم حتى تظهر موجتا الدخل والخرج في وقت واحد
٥. ارسم الموجتين على الشكل التالي:



٦. بالرجوع إلى أشكال الموجات الظاهرة على الراسم، سجل القراءات التالية:

$V_{P(in)}$ Volt	$V_{P(out)}$ Volt

٧. احسب قيمة جهد القمة للخرج.

	$V_{P(out)}$
--	--------------

٨. قارن بين النتائج الحسابية والعملية للدائرة.

↙ الاستنتاج:

توحيد موجة كاملة


الهدف من التجربة:

١. توصيل وتشغيل دائرة قنطرة توحيد موجة كاملة
٢. معرفة شكل موجة الخرج
٣. دراسة تأثير مكثف التعيم


العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية متعدد
١	٣. راسم إشارة
١	٤. محول ٦ : ١
١	٥. قنطرة موديل 2KBP04M
١	٦. مقاومة $\Omega = 100$

↙ **خطوات التجربة:**

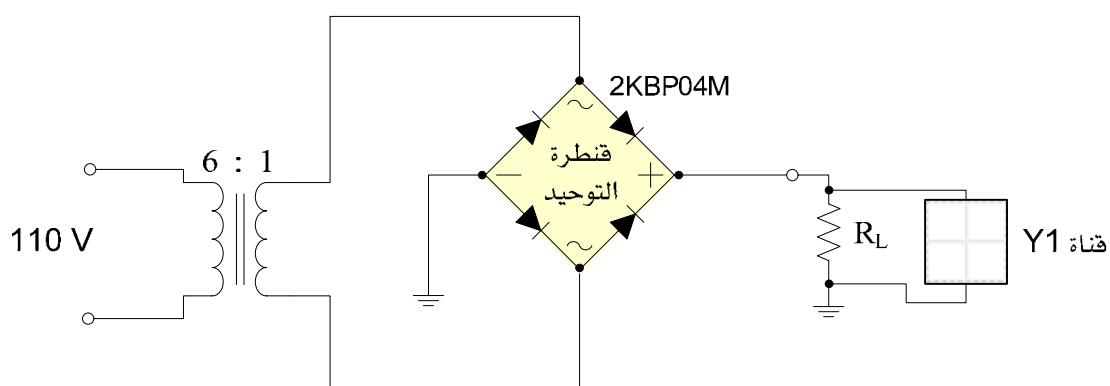١. وصل الدائرة كما هو موضح بالشكل.
٢. وصل القناة الأولى من الراسم بجهد الخرج على مقاومة الحمل.



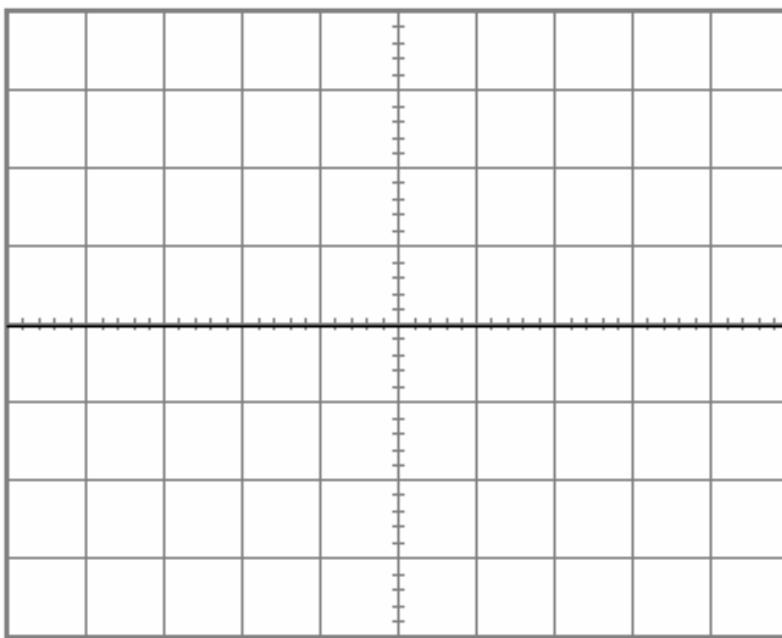٣. اضبط جهد الدخل على موجة جيبية $V_{PP} = 20$ V و $f = 1$ kHz
٤. اضبط مفتاح الجهد ومفتاح الزمن للراسم حتى تظهر موجة الخرج
٥. ارسم الموجة على الشكل التالي:



بالرجوع إلى أشكال الموجات الظاهرة على الراسم، سجل القراءات التالية:


$V_{P(in)}$ Volt	$V_{P(out)}$ Volt

٦. احسب قيمة جهد القمة للخرج.


	$V_{P(out)}$
--	--------------

٧. قارن بين النتائج الحسابية والعملية للدائرة.

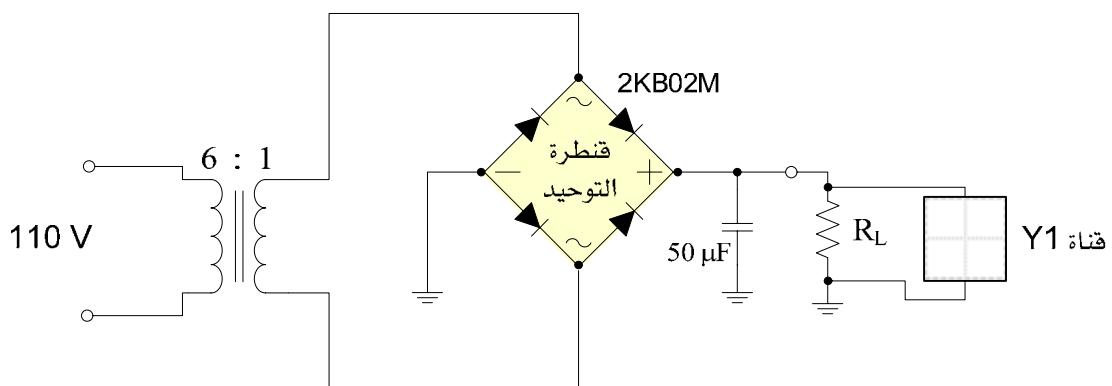
٨. وصل مكثف $50 \mu F$ كـما هو موضح بالشكل



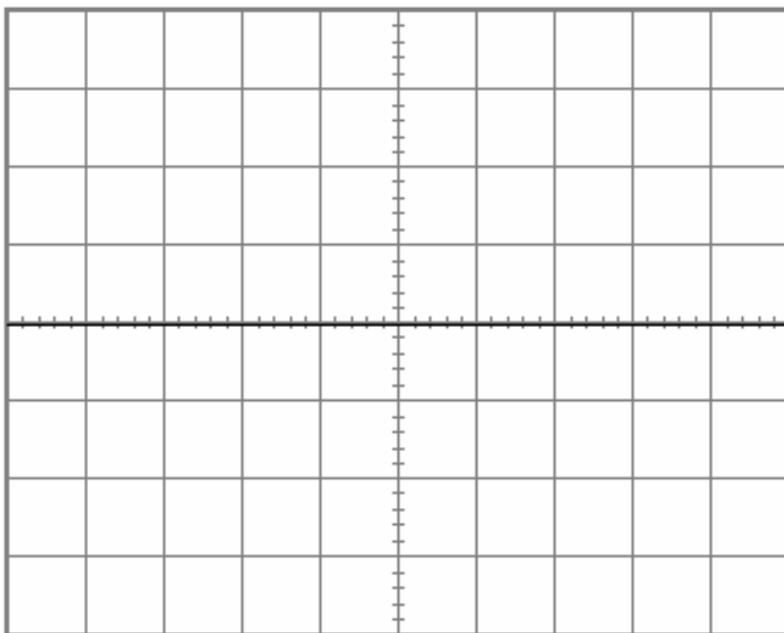٩. اضبط الراسم على وضع AC لتمكن من رسم الموجات، وارسم موجة الخرج.



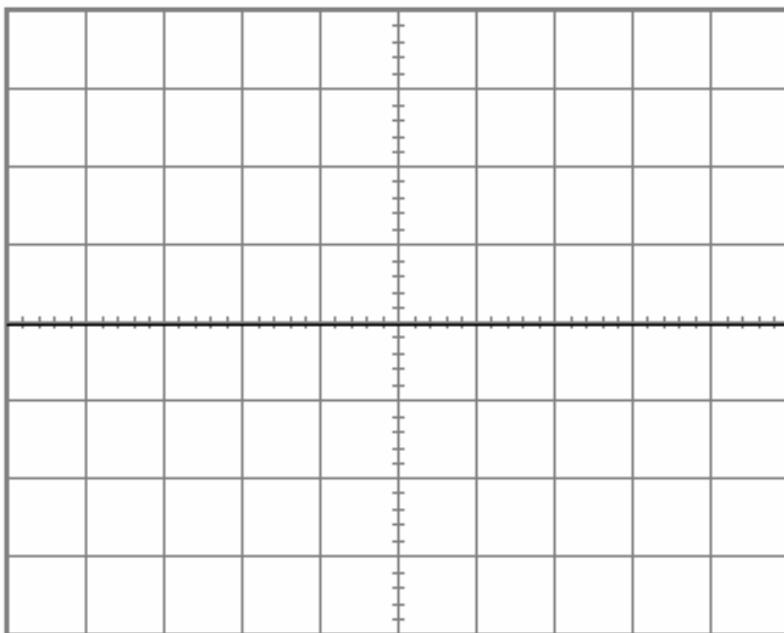١٠. استبدل المكثف بمكثف $100 \mu\text{F}$ وارسم موجة الخرج



الاستنتاج :

الإلكترونيات - عملي

الزینر و خصائصه

الوحدة الثالثة: الزيبر وخصائصه

◀ الهدف من التجربة:


١. رسم منحنى خواص الجهد والتيار للدايود
٢. تأثير الحمل على الزيبر

◀ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
٢	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. دايد زينر 1N4733
١	٥. مقاومة $360\ \Omega$
١	٦. مقاومة $100\ \Omega$

◀ خطوات التجربة:


١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

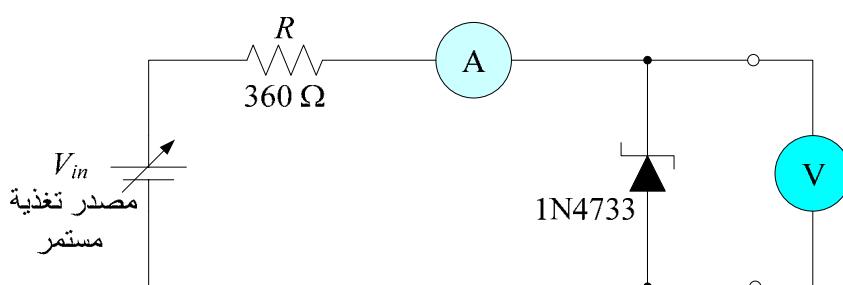


٢. اضبط قيمة مصدر التغذية كما هو موضح في الجدول، ثم سجل قراءة الأمبيرميتر والذى يقىس تيار الزيبر I_Z ، وكذلك قراءة الفولتميتر والذى يقىس جهد الزيبر V_Z

V_S (V)	V_Z	I_Z
0		
1		
2		
3		
4		
4.5		
5		
6		
8		
10		
12		
16		
20		
24		

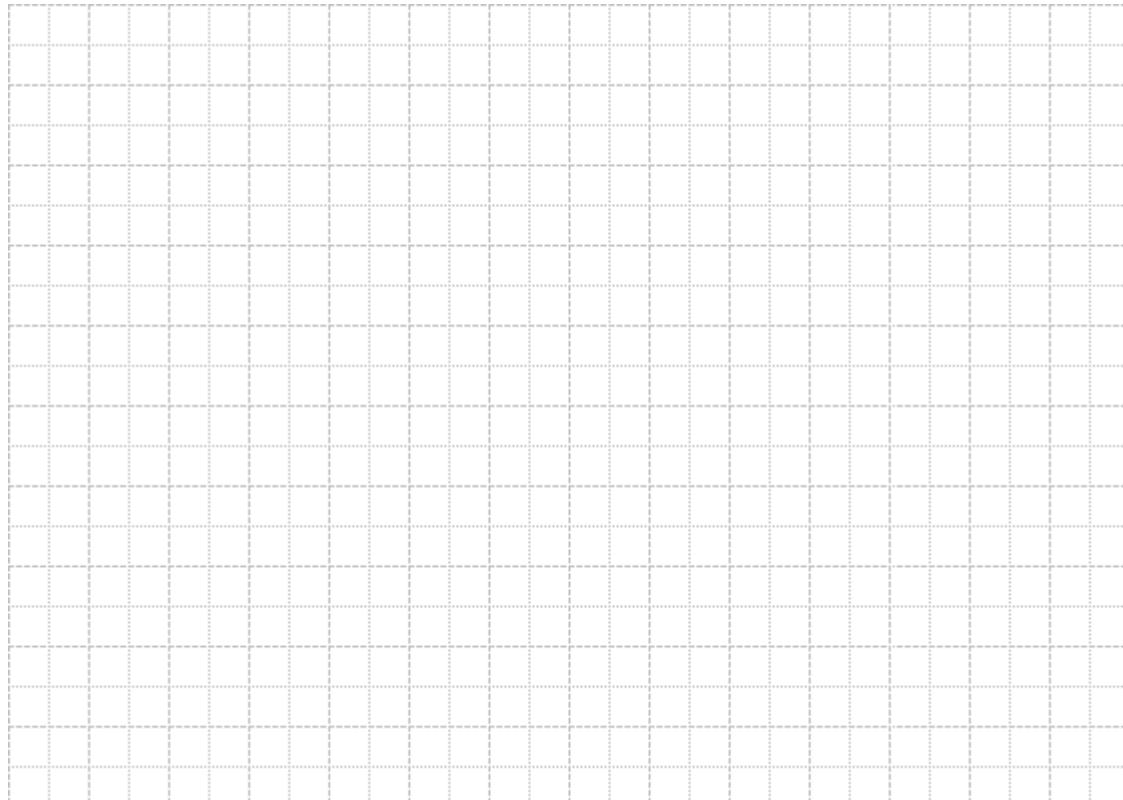٣. ارسم العلاقة بين التيار المار في الزيبر وجهد الزيبر.



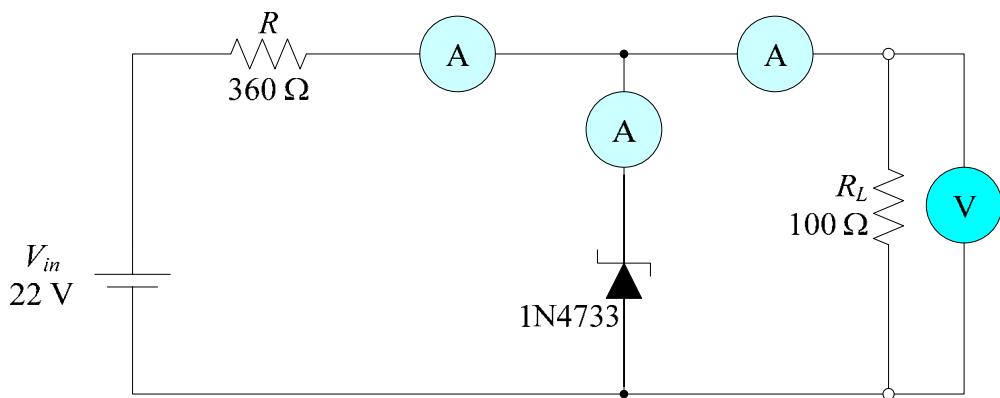٤. أضف مقاومة الحمل $\Omega = 100$ كما هو موضح بالشكل



٥. اضبط جهد الدخل على 22 V

٦. نقل الأمبير ميتر حسب الشكل وذلك لقياس التيارات المارة في الدائرة، وسجلها في الجدول التالي:

	V_{out} (volt)
	I_Z (mA)
	I_L (mA)
	I_T (mA)

٧. أوجد القيم السابقة حسابياً وقارنها بالنتائج العملية:

	عملياً	حسابياً
V_{out} (volt)		
I_Z (mA)		
I_L (mA)		
I_T (mA)		

الاستنتاج:

الإلكترونيات - عملي

الترانزستور ثنائي القطبية

الوحدة الرابعة: الترانزستور ثنائية القطبية

خصائص الترانزستور ثنائية القطبية

↙ الهدف من التجربة:

١. دراسة خصائص الترانزستور ثنائية القطبية
٢. دراسة تأثير تيار القاعدة على الترانزستور
٣. معرفة الفرق بين نوع npn و pnp


↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
٢	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. ترانزستور 2N3904
١	٥. ترانزستور 2N3906
	٦. مقاومة $2\text{ k}\Omega$
١	٧. مقاومة $1\text{ k}\Omega$
١	٨. مقاومة متغيرة $10\text{ k}\Omega$
١	٩. ترانزستور 2N3906
١	١٠. مقاومة $\text{k}\Omega$
١	١١. مقاومة متغيرة $10\text{ k}\Omega$

خطوات التجربة:

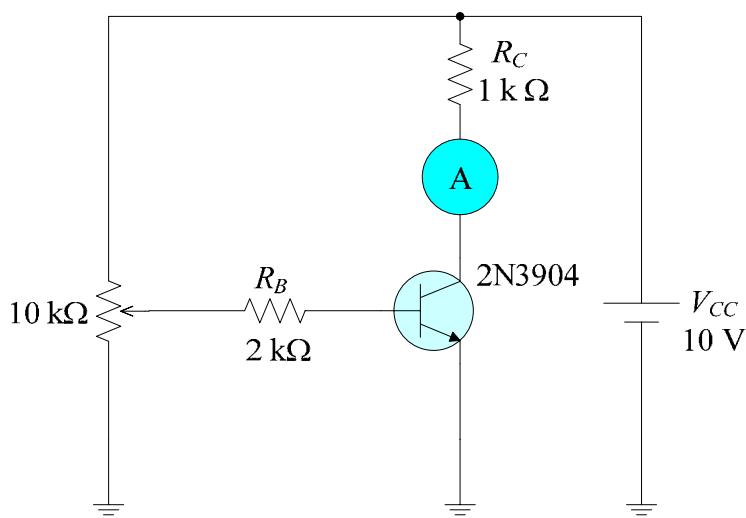١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

لمعرفة أطراف الترانزستور وخصائصه الفنية، ارجع إلى صفحات البيانات الموجدة في الملحق.



٢. ما هو نوع الترانزستور؟

٣. غير قيم المقاومة المتغيرة لتحصل على الجهد المطلوب حسب الجدول، وسجل القراءات المطلوبة.

V_{BB} (V)	0	0.5	1	2	3	4	5
I_C (mA)							


٤. أوجد القيم التالية حسابياً، ثم أوجدها عملياً باستخدام الأفوميتر عندما $V_{BB} = 1$ V

V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	
			حسابياً
			عملياً

٥. في أي منطقة يعمل فيها الترانزستور؟

٦. قارن بين النتائج الحسابية والعملية:

٧. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

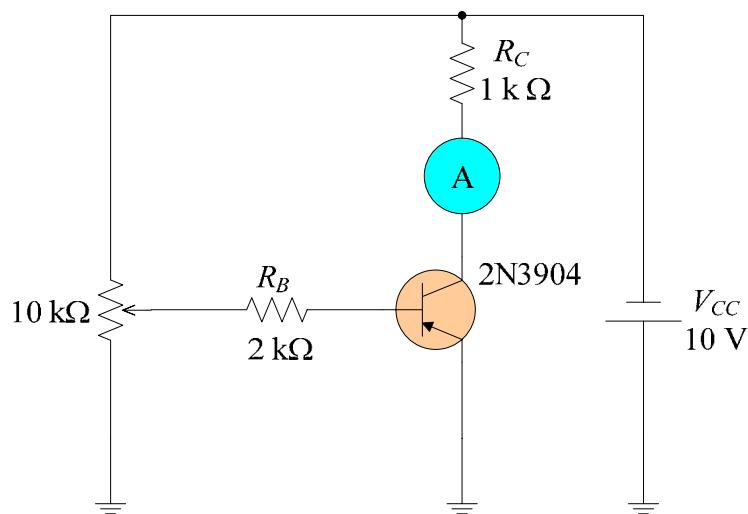

٨. ما هو نوع الترانزستور؟

٩. غير قيم المقاومة المتغيرة لتحصل على الجهد المطلوب حسب الجدول، وسجل القراءات المطلوبة.

V_{BB} (V)	0	-0.5	-1	-2	-3	-4	-5
I_C (mA)							

١٠. أوجد القيم التالية حسابياً، ثم أوجدها عملياً باستخدام الأفوميتر عندما $V_{BB} = -1$ V :

V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	
			حسابياً
			عملياً

١١. في أي منطقة يعمل فيها الترانزستور؟

١٢. قارن بين النتائج الحسابية والعملية:

عمل الترانزستور كمفتاح

↙ الهدف من التجربة:


- دراسة عمل الترانزستور كمفتاح

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. مولد دوال
١	٤. ترانزستور 2N2222A
١	٥. مقاومة $1\text{ k}\Omega$
١	٦. لمبة $12\text{ V}, 3\text{ W}$

↙ خطوات التجربة:

- وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

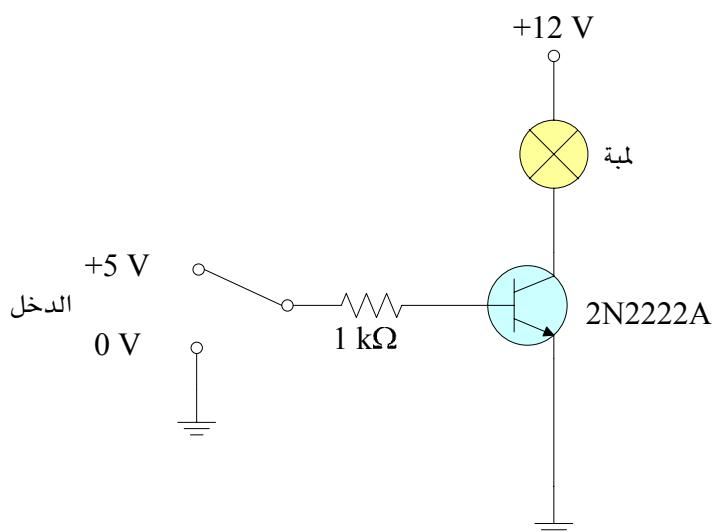


٢. استخدم الأفوميتر وسجل القراءات التالية:

٥ V	٠ V	الدخل
		V_{CE} (V)
		I_C (mA)

٣. في أي منطقة يعمل فيها الترانزستور عندما يكون الدخل ٦٥ V

٤. في أي منطقة تعمل فيها الترانزستور عندما يكون الدخل ٦٥ V

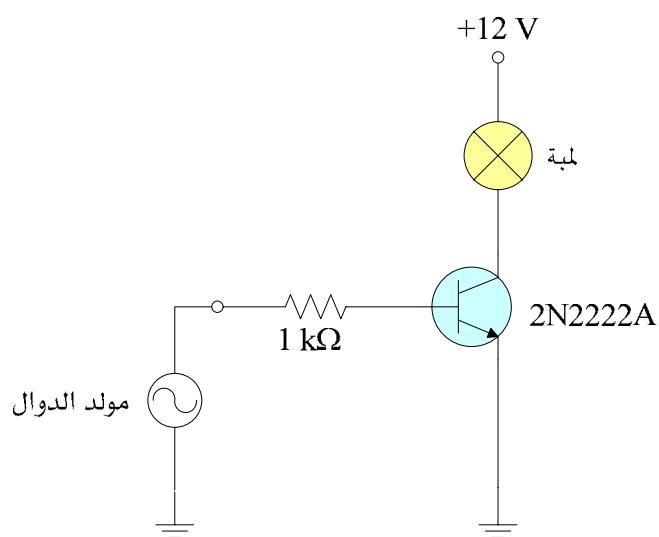٥. وصل مخرج TTL من مولد الدوال بدخل الدائرة، وضبط التردد على أي تردد صغير بحيث يمكنك ملاحظة اللمة وهي تضيء وتطفئ.



الاستنتاج:

الإلكترونيات - عملي

انحياز الترانزستور

الوحدة الخامسة : انحصار الترانزستور

الهدف من التجربة :


دراسة انحصار الترانزستور باستخدام مقسم الجهد

↙ أدوات التجربة :

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. ترانزستور 2N3904
١	٥. مقاومة $82 \text{ k}\Omega$
١	٦. مقاومة $18 \text{ k}\Omega$
١	٧. مقاومة $3.9 \text{ k}\Omega$
١	٨. مقاومة $1 \text{ k}\Omega$

خطوات التجربة:

١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

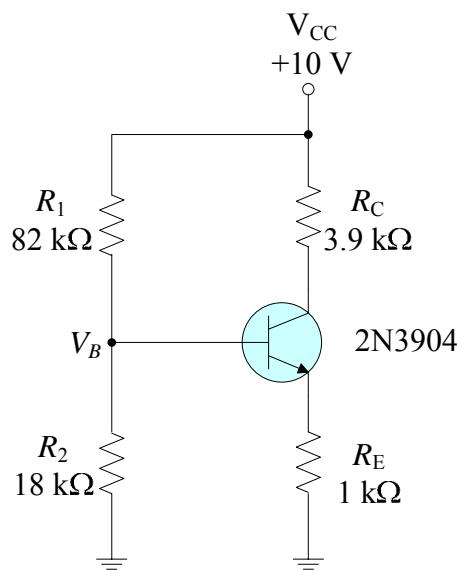

٢. استخدم جهاز الفولتميتر وسجل القراءات التالية، ثم أوجدها حسابياً :

V_B (V)	V_E (V)	V_C	V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	I_E (mA)	
							عملياً
							حسابياً

٣. احسب قيمة المقاومة r_e'



٤. قارن بين النتائج العملية والحسابية:

الاستنتاج:

الإلكترونيات - عملي

الترانزستور مكبر للإشارات

الوحدة السادسة : مكبر الإشارات باستخدام الترانزستور

مكبر الباعث المشترك

↙ الهدف من التجربة:


١. معرفة عمل دائرة الباعث المشترك
٢. دراسة أثر مكثف التجاوز على نسبة التكبير

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. مولد دوال
١	٥. راسم إشارة
١	٦. ترانزستور 2N3904
٢	٧. مقاومة $10\text{ k}\Omega$
١	٨. مقاومة $56\text{ k}\Omega$
١	٩. مقاومة $4.7\text{ k}\Omega$
١	١٠. مقاومة $1\text{ k}\Omega$
٢	١١. مكثف $10\text{ }\mu\text{F}$
١	١٢. مكثف $100\text{ }\mu\text{F}$

خطوات التجربة:

١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

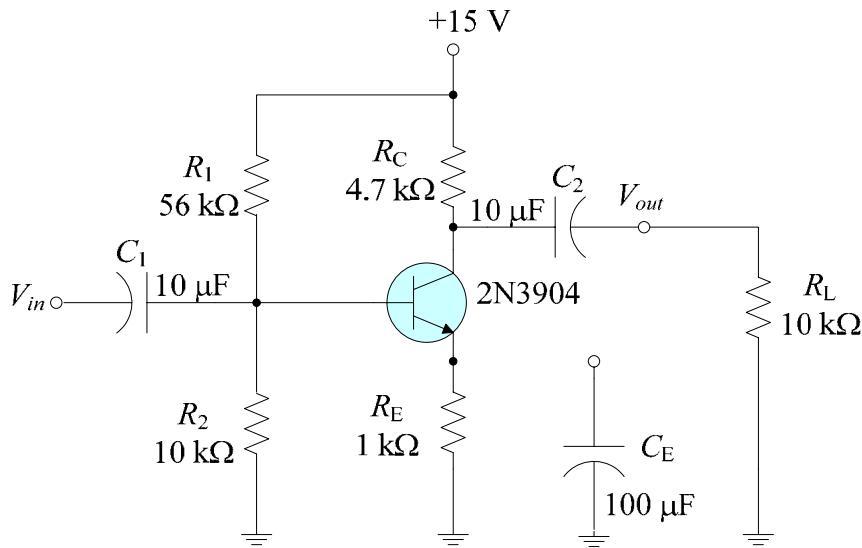

٢. استخدم جهاز الفولتميتر وسجل القراءات التالية:


V_B (V)	V_E (V)	V_C (V)

٣. باستخدام النتائج العملية السابقة، احسب القيم التالية:

V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_E (mA)	r'_e (Ω)

٤. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_{PP} = 10 \text{ mV}$, $f = 10 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.

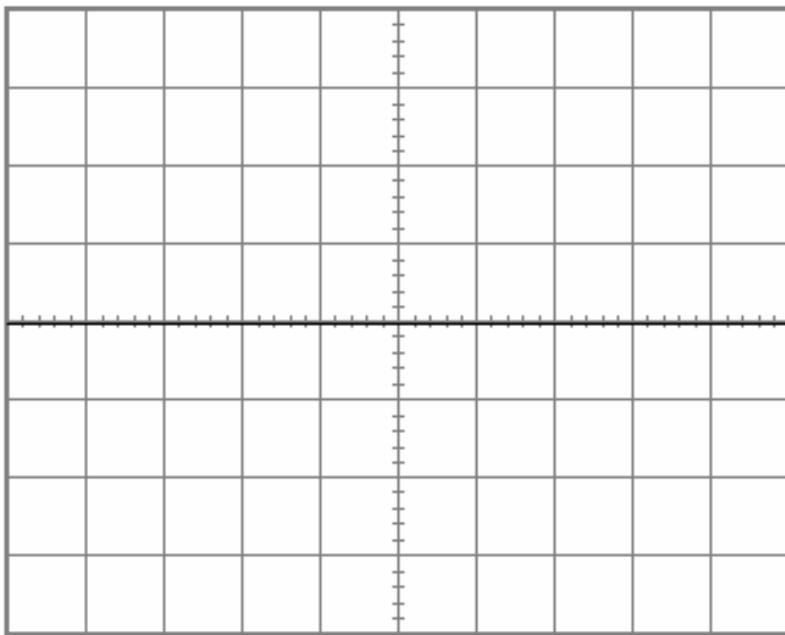٥. استعرض موجة الدخل و موجة الخرج على قناتي راسم الإشارة.




٦. من جهاز الراسم، سجل القراءات التالية:

$V_{P(\text{in})}$	$V_{P(\text{out})}$	A_v

٧. وصل مكثف التجاوز C_E

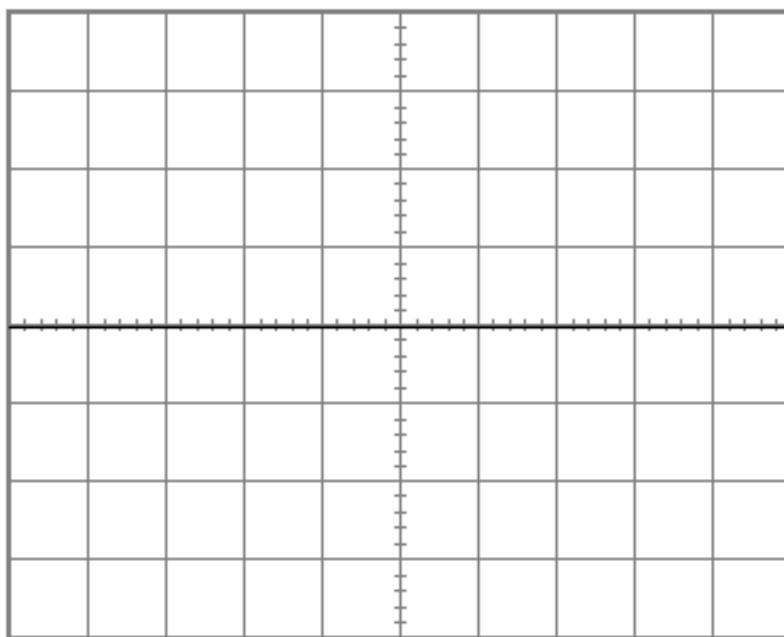٨. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٩. من جهاز الراسم، سجل القراءات التالية:

$V_{P(in)}$	$V_{P(out)}$	A_v

١٠. قارن بين نسبة التكبير بدون مكثف التجاوز ومع مكثف التجاوز:

مع مكثف التجاوز	بدون مكثف التجاوز	
		A_v

↙ الاستنتاج:

مكبر الإشارات باستخدام الترانزستور

مكبر المجمع المشترك

↙ الهدف من التجربة:


معرفة عمل دائرة المجمع المشترك

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. مولد دوال
١	٥. راسم إشارة
١	٦. ترانزستور 2N3904
١	٧. مقاومة Ω 100
١	٨. مقاومة $k\Omega$ 22
٢	٩. مقاومة $k\Omega$ 2.7
١	١٠. مكثف μF 10
١	١١. مكثف μF 100

↙ خطوات التجربة:

١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

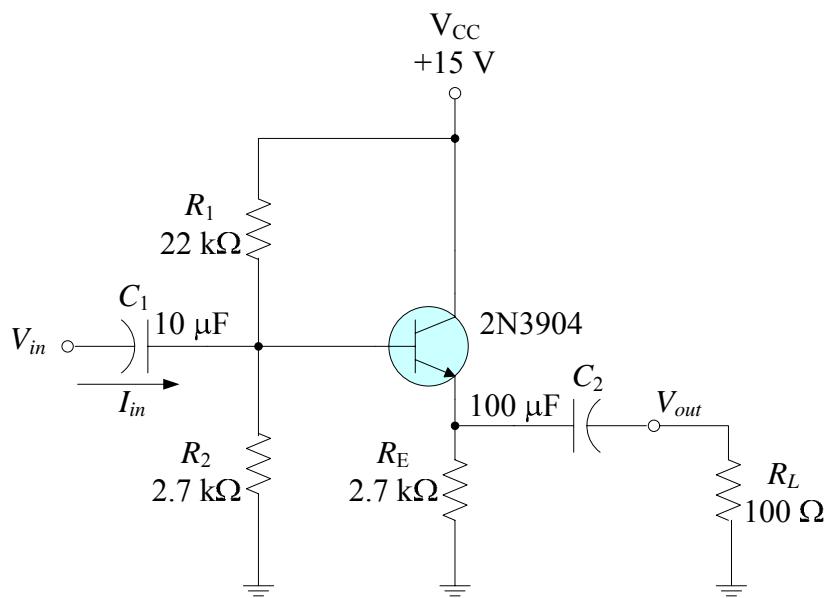

٢. استخدم جهاز الفولتميتر وسجل القراءات التالية:


V_B (V)	V_E (V)	V_C (V)

٣. باستخدام النتائج العملية السابقة، احسب القيم التالية:

V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_E (mA)	r'_e (Ω)

٤. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_{PP} = 10 \text{ mV}$, $f = 10 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.

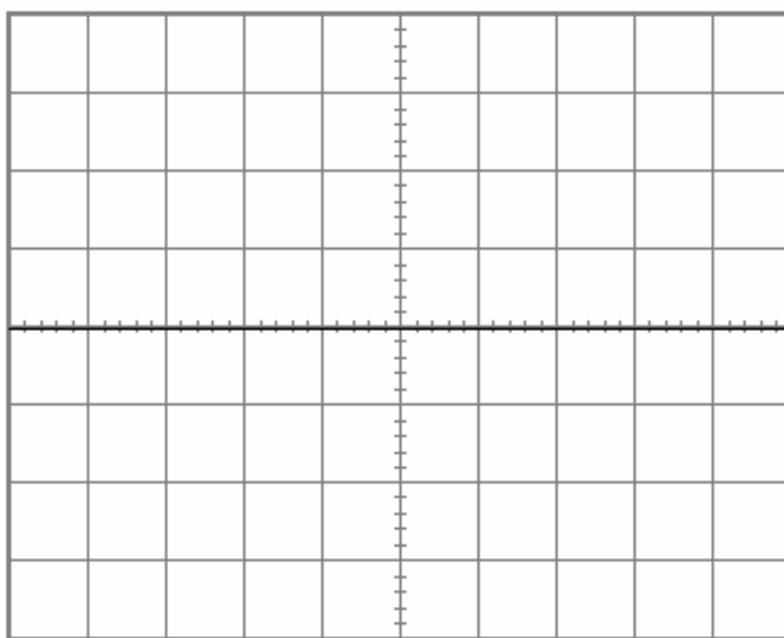٥. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٦. من جهاز الراسم، سجل القراءات التالية:

$V_{P(\text{in})}$	$V_{P(\text{out})}$	A_v

↙ الاستنتاج

مكبر الإشارات باستخدام الترانزستور

مكبر القاعدة المشتركة

↙ الهدف من التجربة:


معرفة عمل دائرة القاعدة المشتركة

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. مولد دوال
١	٥. راسم إشارة
١	٦. ترانزستور 2N3904
٢	٧. مقاومة $10\text{ k}\Omega$
١	٨. مقاومة $56\text{ k}\Omega$
١	٩. مقاومة $4.7\text{ k}\Omega$
١	١٠. مقاومة $1\text{ k}\Omega$
٢	١١. مكثف $10\text{ }\mu\text{F}$
١	١٢. مكثف $100\text{ }\mu\text{F}$

خطوات التجربة:

١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

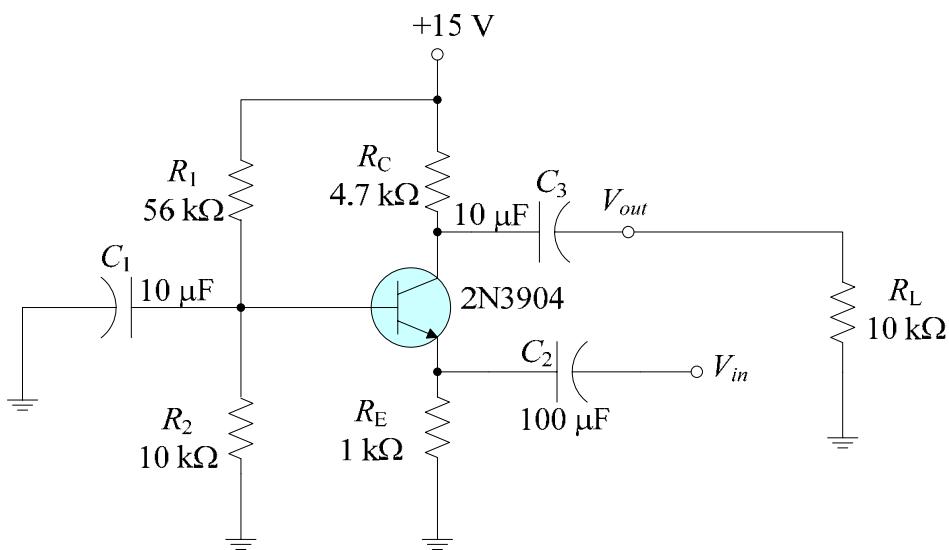


٢. استخدم جهاز الفولتميتر وسجل القراءات التالية:

V_B (V)	V_E (V)	V_C (V)

٣. باستخدام النتائج العملية السابقة، احسب القيم التالية:

V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_E (mA)	r'_e (Ω)

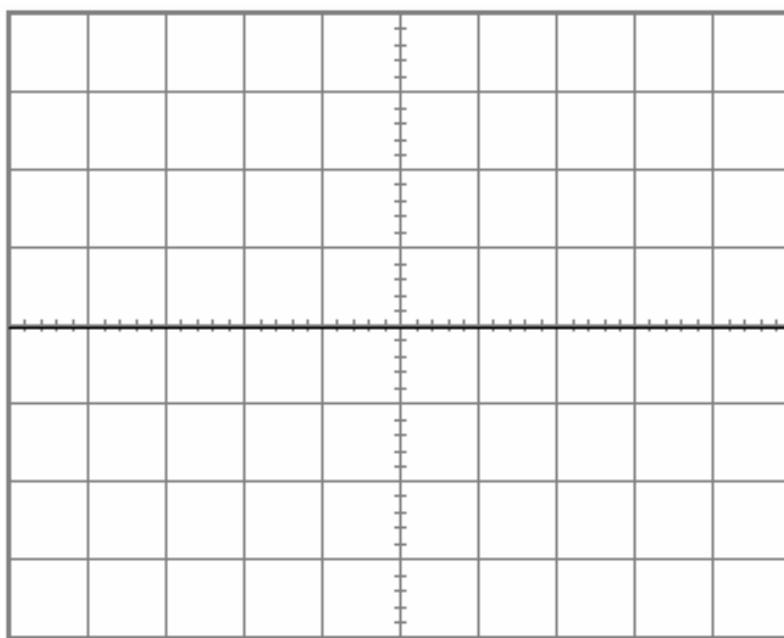٤. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_{PP} = 10 \text{ mV}$, $f = 10 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٥. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٦. من جهاز الراسم، سجل القراءات التالية:

$V_{P(\text{in})}$	$V_{P(\text{out})}$	A_v

الاستنتاج :

الإلكترونيات - عملي

تطبيقات مكبر العمليات

الوحدة السابعة: تطبيقات مكبر العمليات

المقارن

↙ الهدف من التجربة:


١. طريقة توصيل مصادر الجهد للحصول على V_+ و $-V$
٢. تأثير قيمة مصادر التغذية على خرج المقارن
٣. طريقة عمل المقارن

↙ أدوات التجربة:


العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
٢	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. مولد دوال
١	٥. راسم إشارة
١	٦. مكبر عمليات LM741
١	٧. مقاومة $10 \text{ k}\Omega$
١	٨. مقاومة $33 \text{ k}\Omega$
١	٩. مقاومة متغيرة $100 \text{ k}\Omega$

خطوات التجربة:

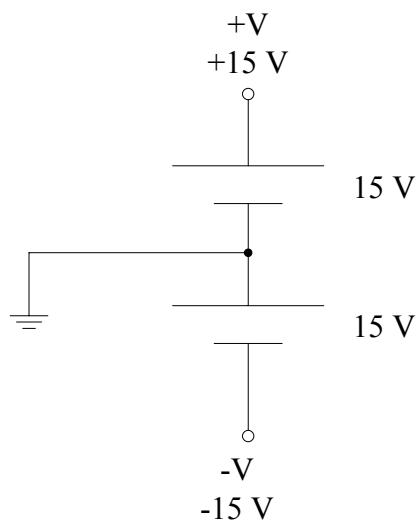- للحصول على قيمتي الجهد $+15$ و -15 ولالازمة لتشغيل المكبر، فإننا نحتاج إلى مصدرين بحيث يوصلان كالتالي:



- وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

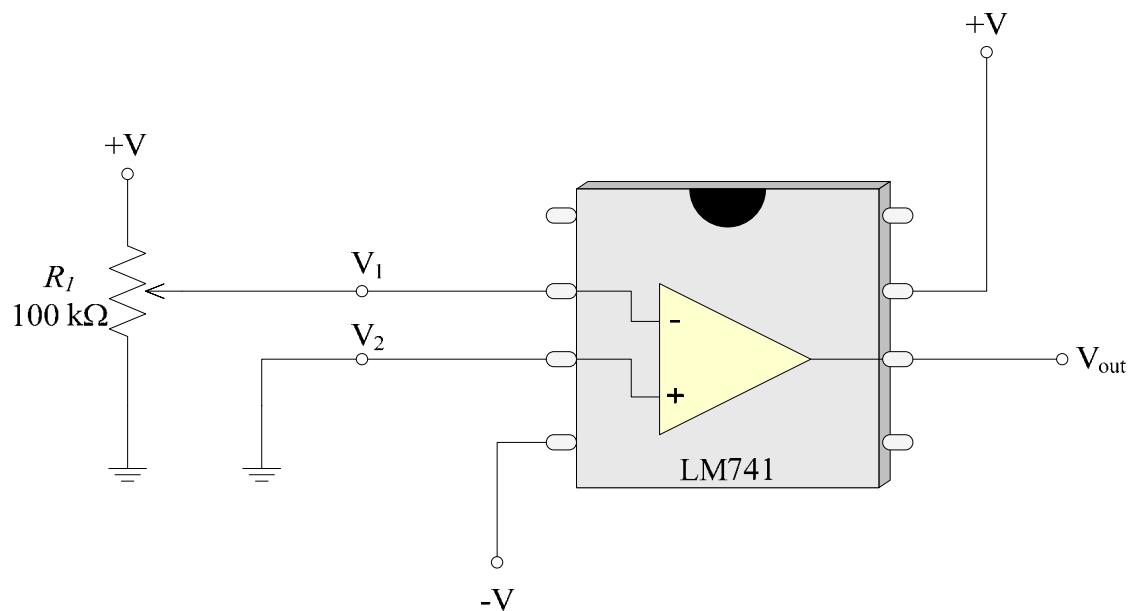


٣. غير قيم $+V$, $-V$, V_1 , V_2 حسب الجدول حيث يمكنك ضبط المقاومة المتغيرة حسب الجهد المطلوب، والتوصيل بالأرضي للحصول على $0V$. ثم بدل أطراف V_1 , V_2 للحصول على القراءة الثانية. سجل القراءات المطلوبة باستخدام الفولتميتر:

V_{out} (V)	V_2 (V)	V_1 (V)	$-V$ (V)	$+V$ (V)
	0	1	-15	15
	1	0	-15	15
	0	1	0	10
	1	0	0	10

٤. ما تأثير قيم مصادر التغذية على خرج المقارن؟


٥. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل

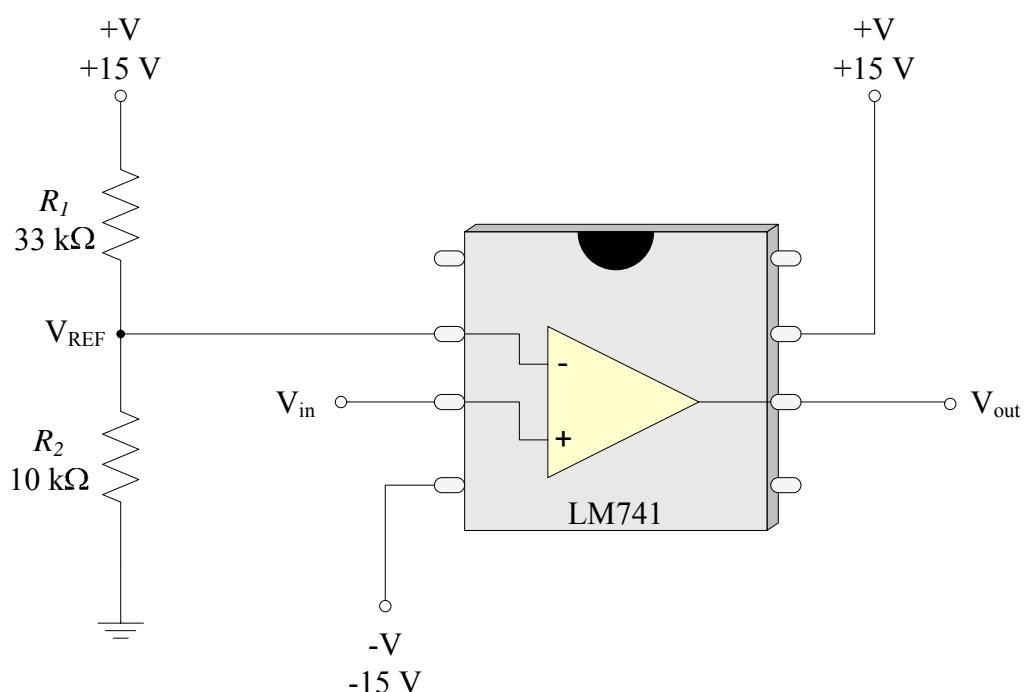

: V_{REF} احسب



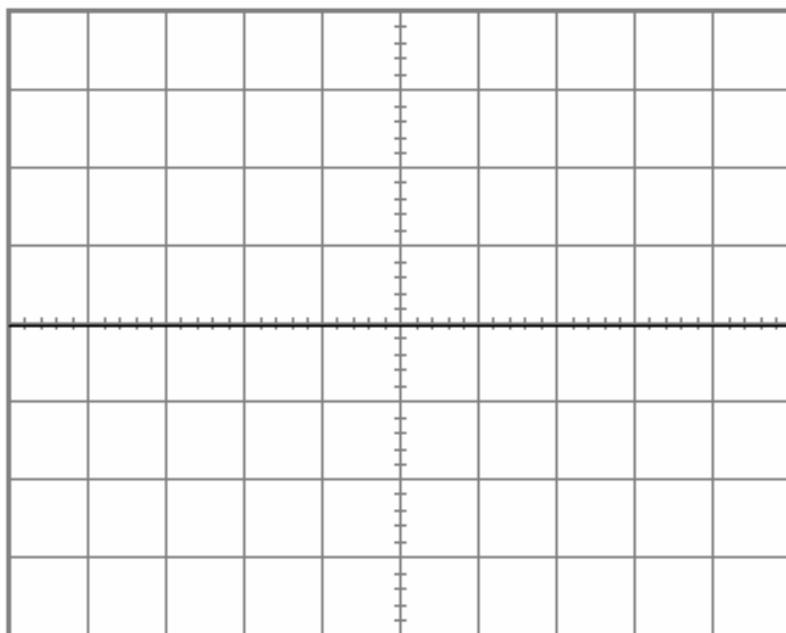٦. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_P = 6 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٧. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



↙ الاستنتاج:

تطبيقات مكبر العمليات المكبر العاكس والغير عاكس

↙ الهدف من التجربة:


١. دراسة خصائص المكبر الغير عاكس
٢. دراسة خصائص المكبر العاكس
٣. دراسة خصائص المكبر الجامع

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
٢	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. جهاز أفوميتر
١	٤. مولد دوال
١	٥. راسم إشارة
١	٦. مكبر عمليات LM741
١	٧. مقاومة $10 \text{ k}\Omega$
١	٨. مقاومة $22 \text{ k}\Omega$
١	٩. مقاومة $33 \text{ k}\Omega$
٢	١٠. مقاومة متغيرة $100 \text{ k}\Omega$

◀ خطوات التجربة:


١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

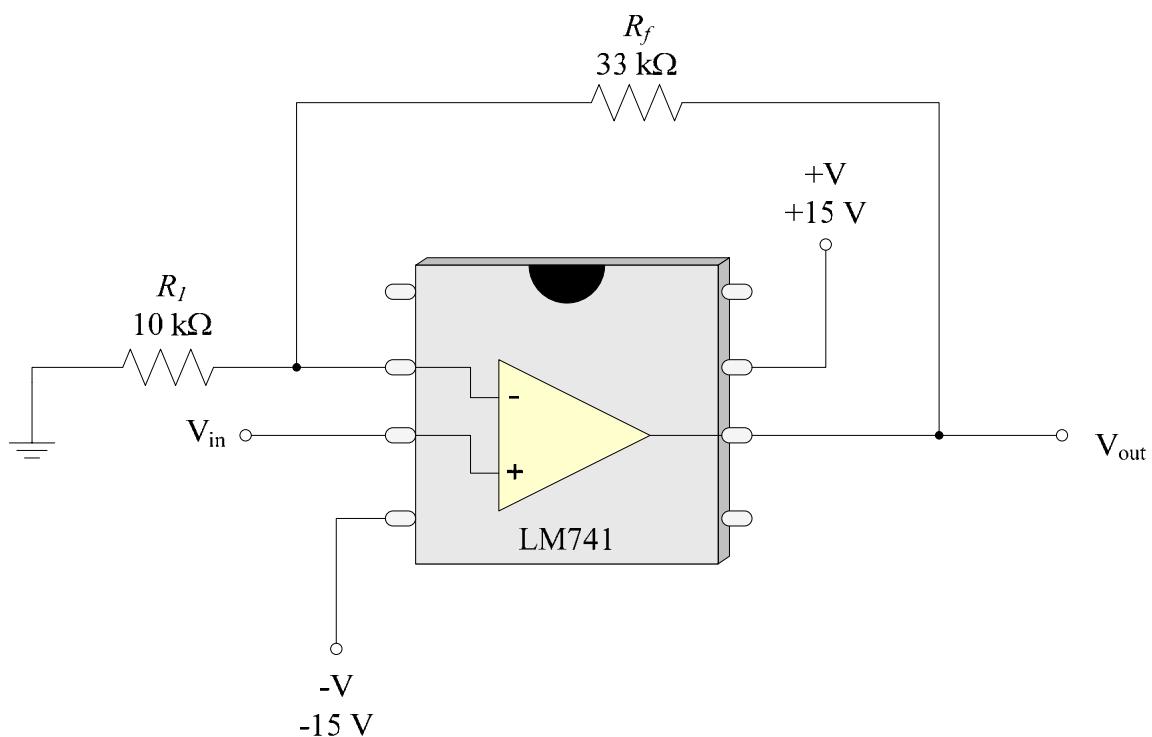

٢. احسب نسبة التكبير؟



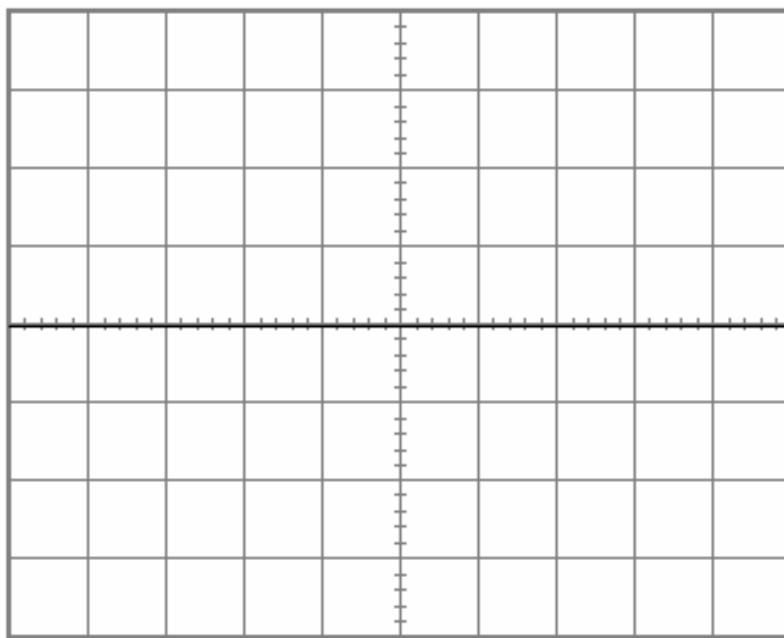٣. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_p = 1 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٤. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.




٥. من جهاز الراسم، أوجد نسبة التكبير؟



٦. ما نوع الدائرة التي وصلتها؟

٧. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

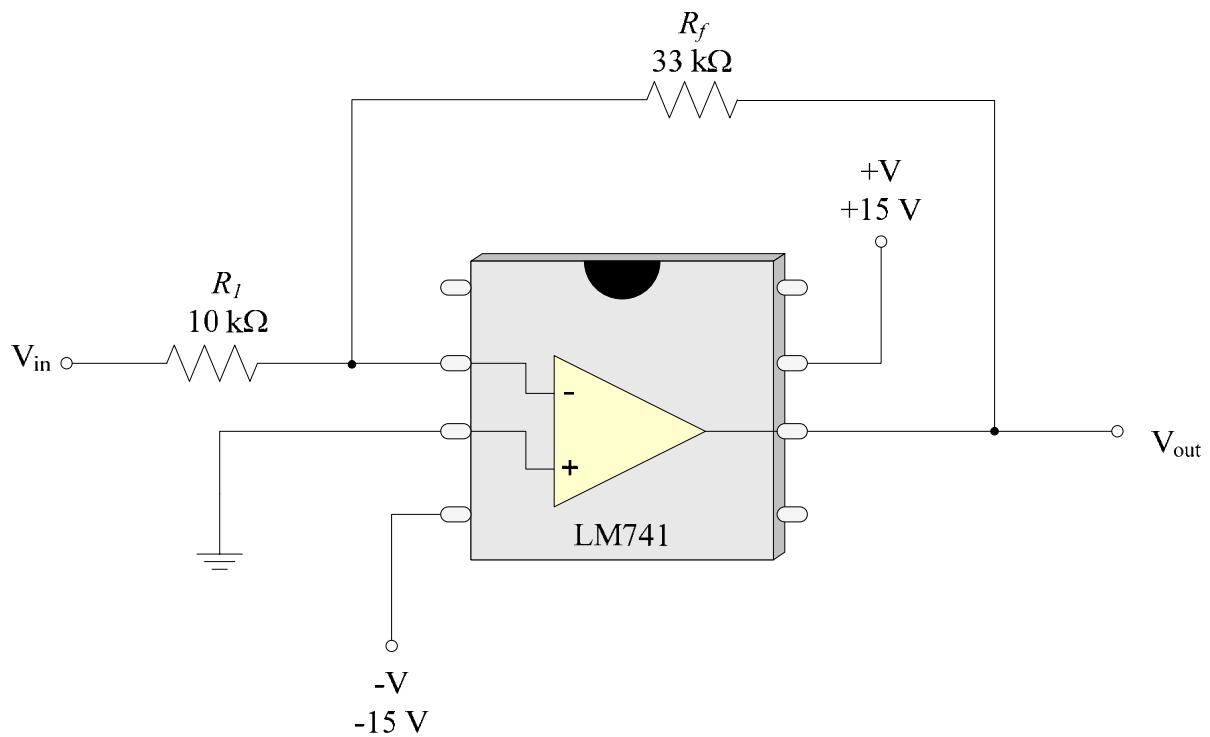


٨. احسب نسبة التكبير؟



٩. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_P = 1 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.

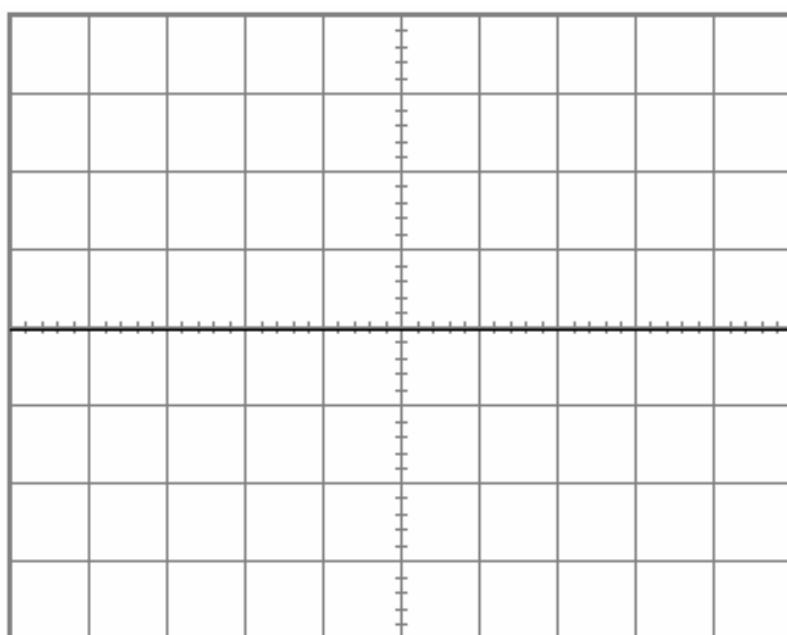١٠. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.




١١. من جهاز الراسم، أوجد نسبة التكبير؟



١٢. ما نوع الدائرة التي وصلتها؟

١٣. ما الفرق بين موجتي الخرج في المكبرين السابقين؟

١٤. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

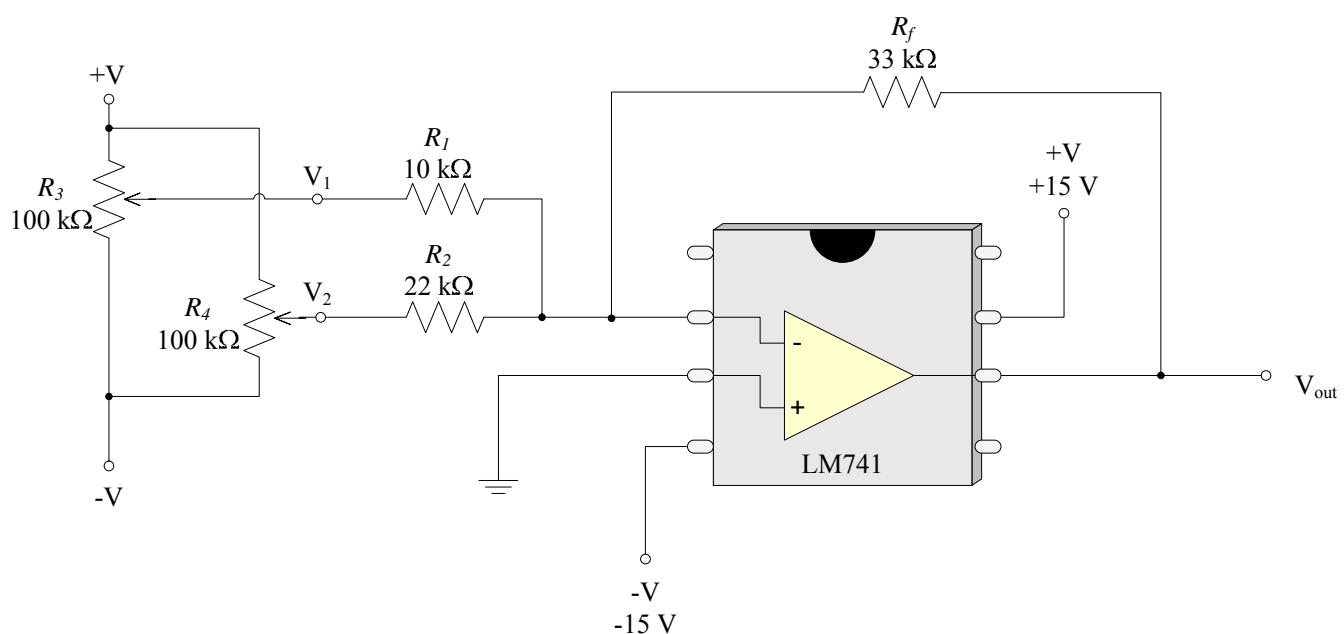


١٥. غير قيم V_1 , V_2 عن طريق المقاومات المتغيرة حسب الجدول وسجل القراءات المطلوبة باستخدام الفولتميتر:


V_{out} (V) عملياً	V_{out} (V) حسابياً	V_2 (V)	V_1 (V)
		2	1
		-1	2

١٦. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_P = 1 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة V_2 .

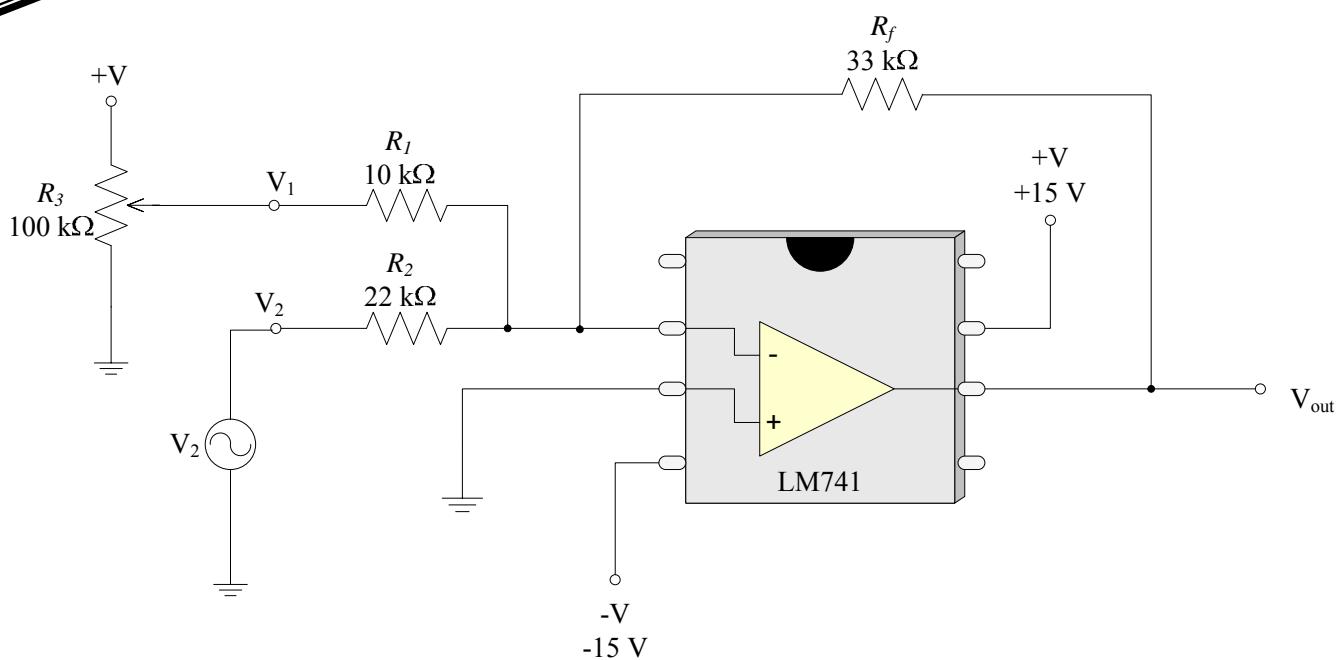١٧. اضبط جهد الدخل $V_1 = 1 \text{ V}$ كما في الشكل:



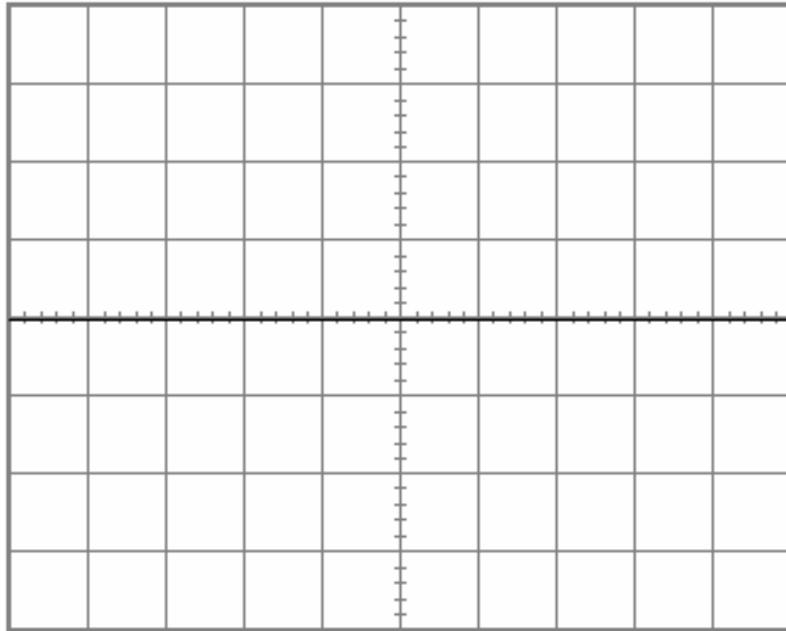١٨. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



١٩. غير قيمة الجهد المستمر V_1 ولا حظ تأثيره على موجة الخرج.
↙ الاستنتاج:

تطبيقات مكبر العمليات مكبر التكامل والتفاضل

↙ الهدف من التجربة:


١. دراسة خصائص مكبر التكامل
٢. دراسة خصائص مكبر التفاضل

↙ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
٢	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. مولد دوال
١	٤. راسم إشارة
١	٥. مكبر عمليات MC741
١	٦. مقاومة $10\text{ k}\Omega$
١	٧. مقاومة $1\text{ k}\Omega$
١	٨. مكثف $0.1\text{ }\mu\text{F}$


↙ خطوات التجربة:

١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

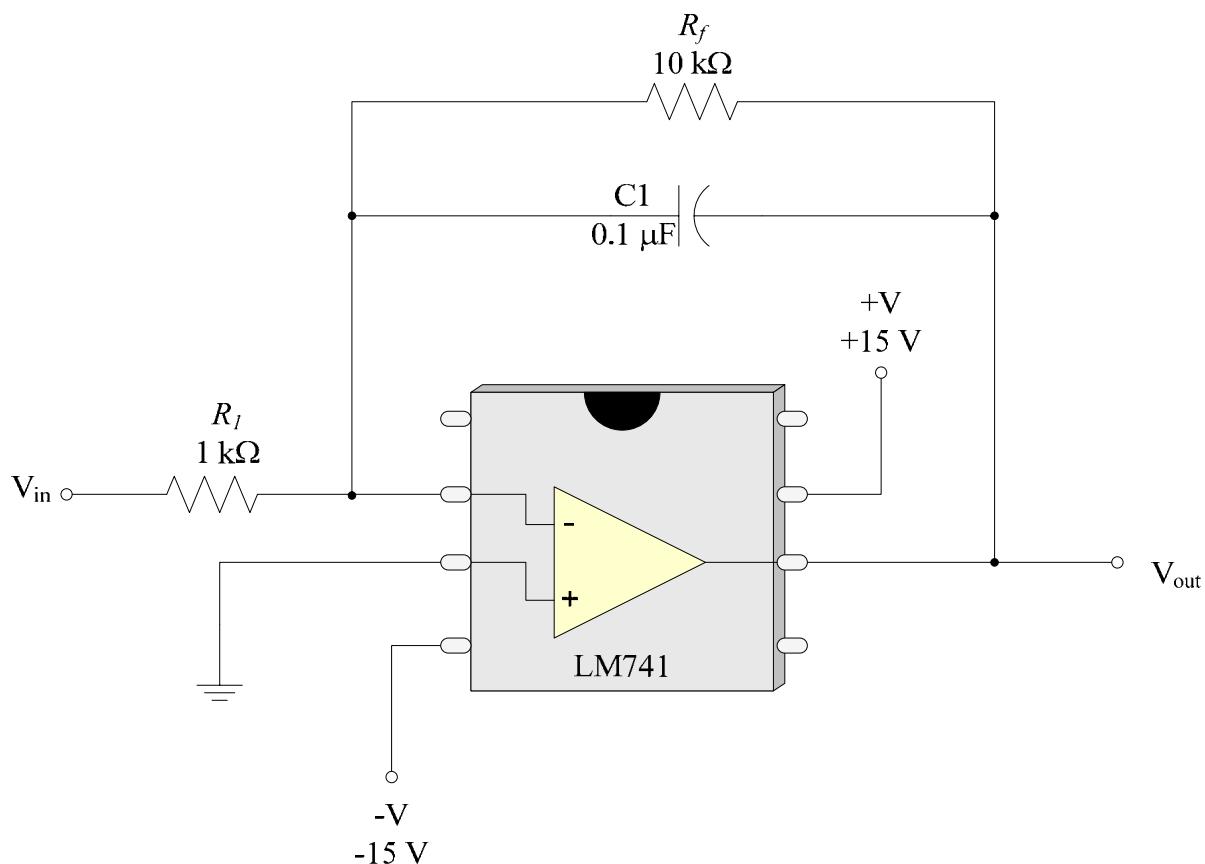

٢. اضبط مولد الدوال على موجة مربعة لها $V_{PP} = 1\text{ V}$, $f = 10\text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.

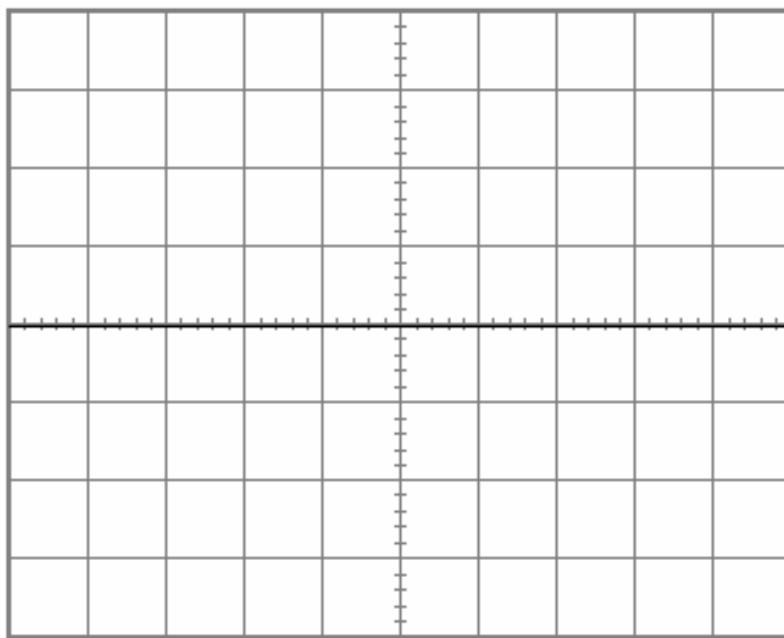
٣. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٤. ما نوع الدائرة التي وصلتها؟


↙ الاستنتاج:

٥. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

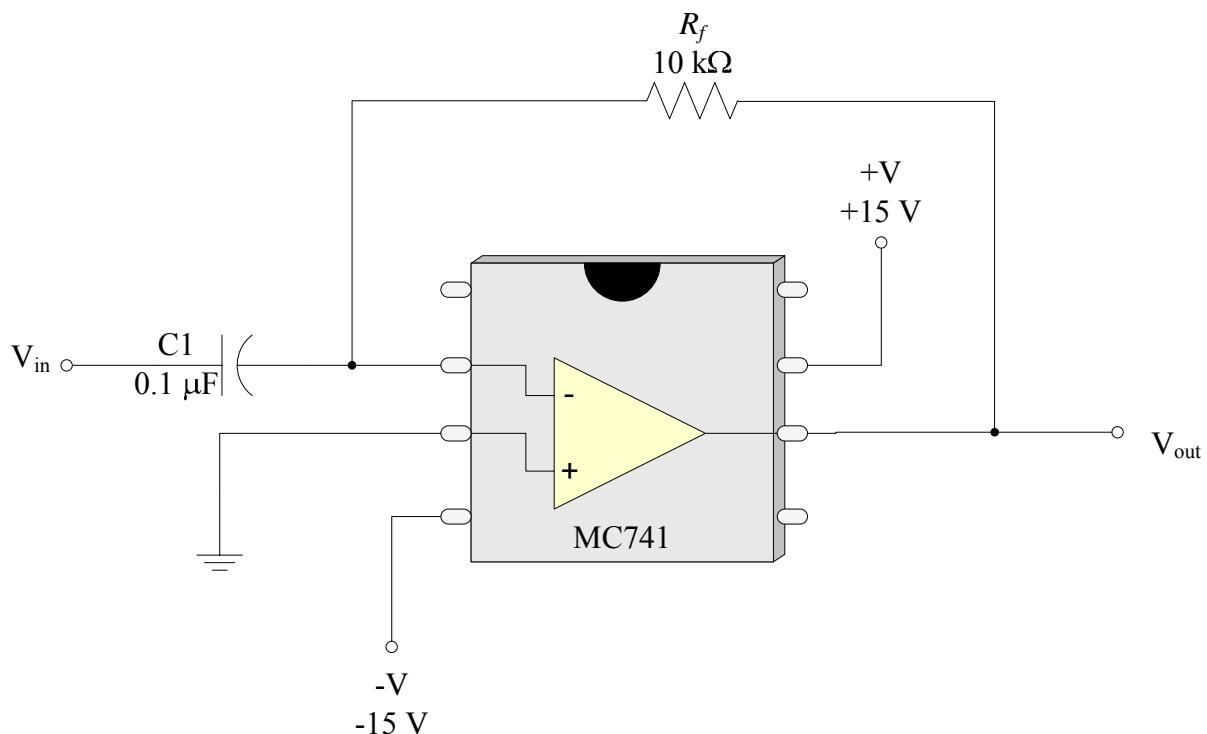

٦. اضبط مولد الدوال على موجة مثلثة لها $V_{PP} = 1 V$, $f = 10 kHz$ ثم وصله بدخل الدائرة.

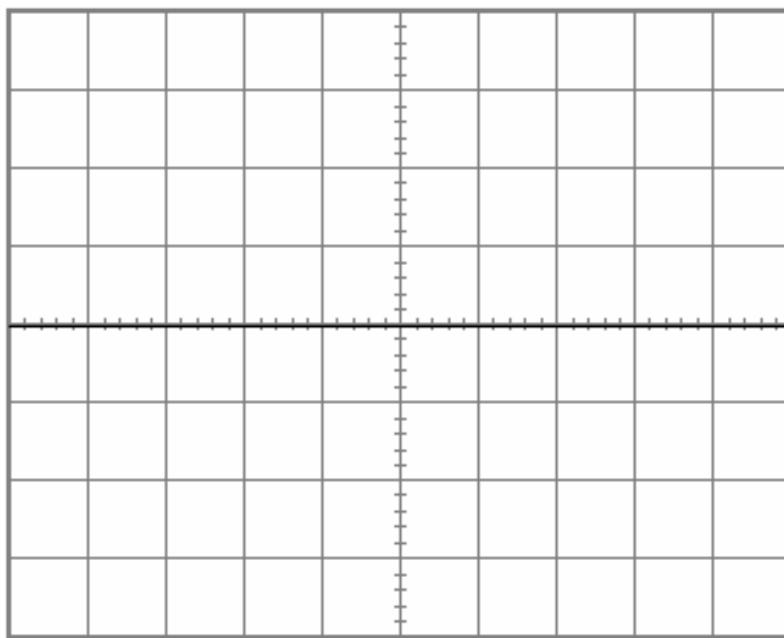٧. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٨. ما نوع الدائرة التي وصلتها؟

الاستنتاج:

الإلكترونيات - عملي

المرشحات

الوحدة الثامنة: المرشحات

◀ الهدف من التجربة:


١. دراسة استجابة التردد والزمن لمرشح تردد منخفض
٢. دراسة استجابة التردد والزمن لمرشح تردد عال
٣. دراسة استجابة التردد والزمن لمرشح نطاق محدد

◀ أدوات التجربة:

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
٢	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. مولد دوال
١	٤. راسم إشارة
٢	٥. مكبر عمليات MC741
٦	٦. مقاومة $15\text{ k}\Omega$
١	٧. مكثف $0.01\text{ }\mu\text{F}$
١	٨. مكثف $0.001\text{ }\mu\text{F}$

↙ خطوات التجربة:

١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

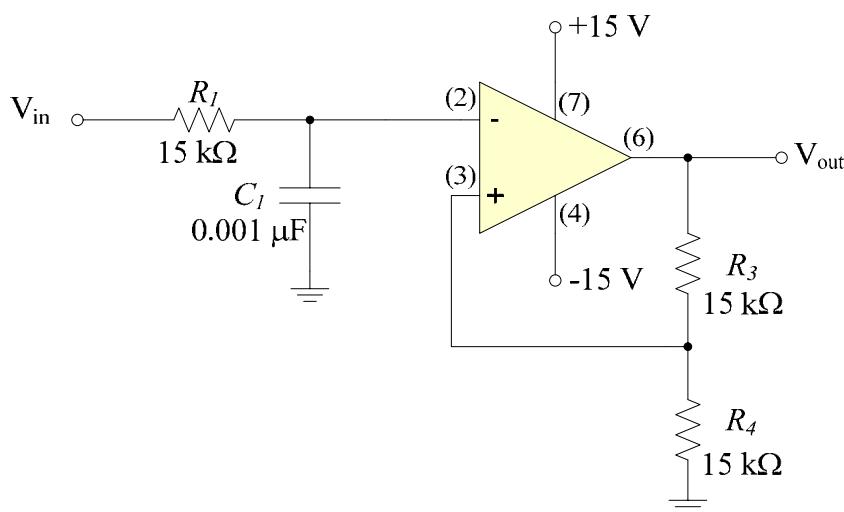


ما نوع المريض؟


احسب تردد القطع:

	f_C
--	-------

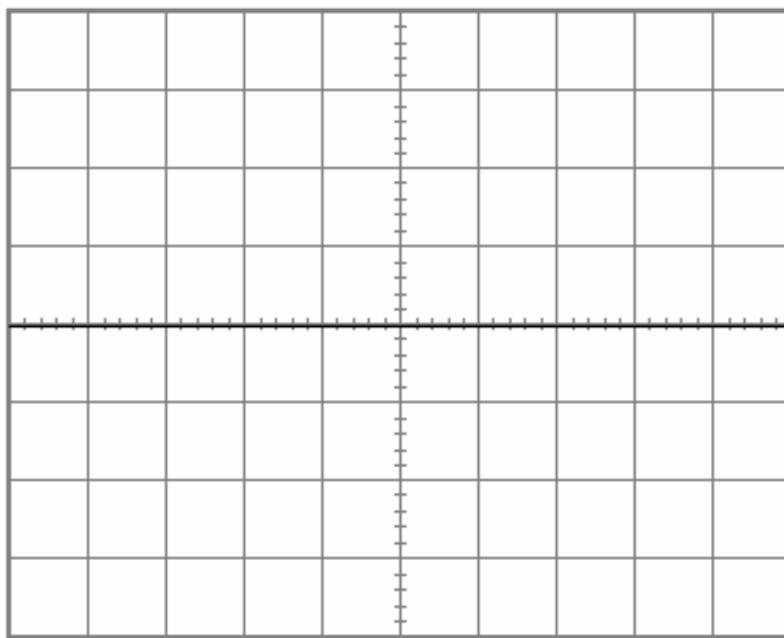٢. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٣. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارات.



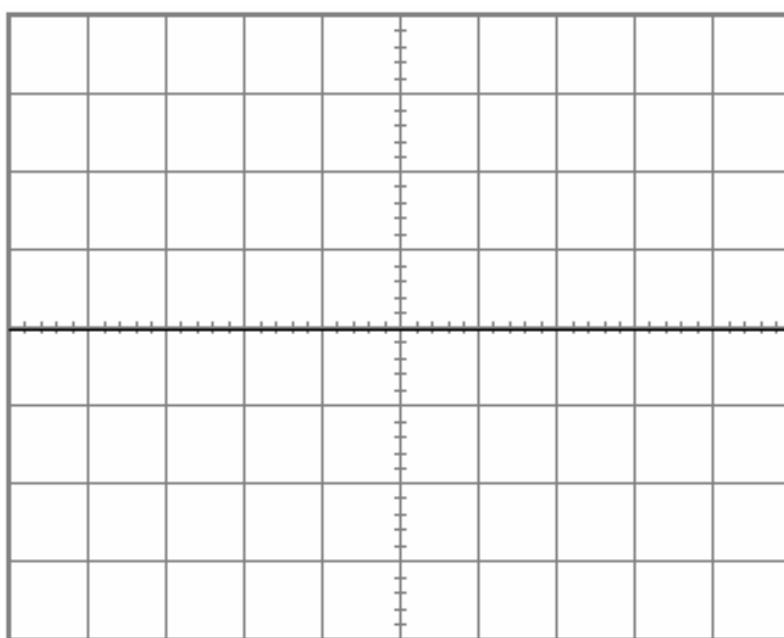
٤. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٥. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٦. اضبط مولد الدوال على موجة جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$ ثم وصلها بدخل الدائرة. وقم بضبط التردد حسب الجدول التالي. وسجل القراءات المطلوبة.

$f(\text{kHz})$	0.5	1	5	10	50	100	500
V_{out}							
$V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$							
$V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$ (dB)							

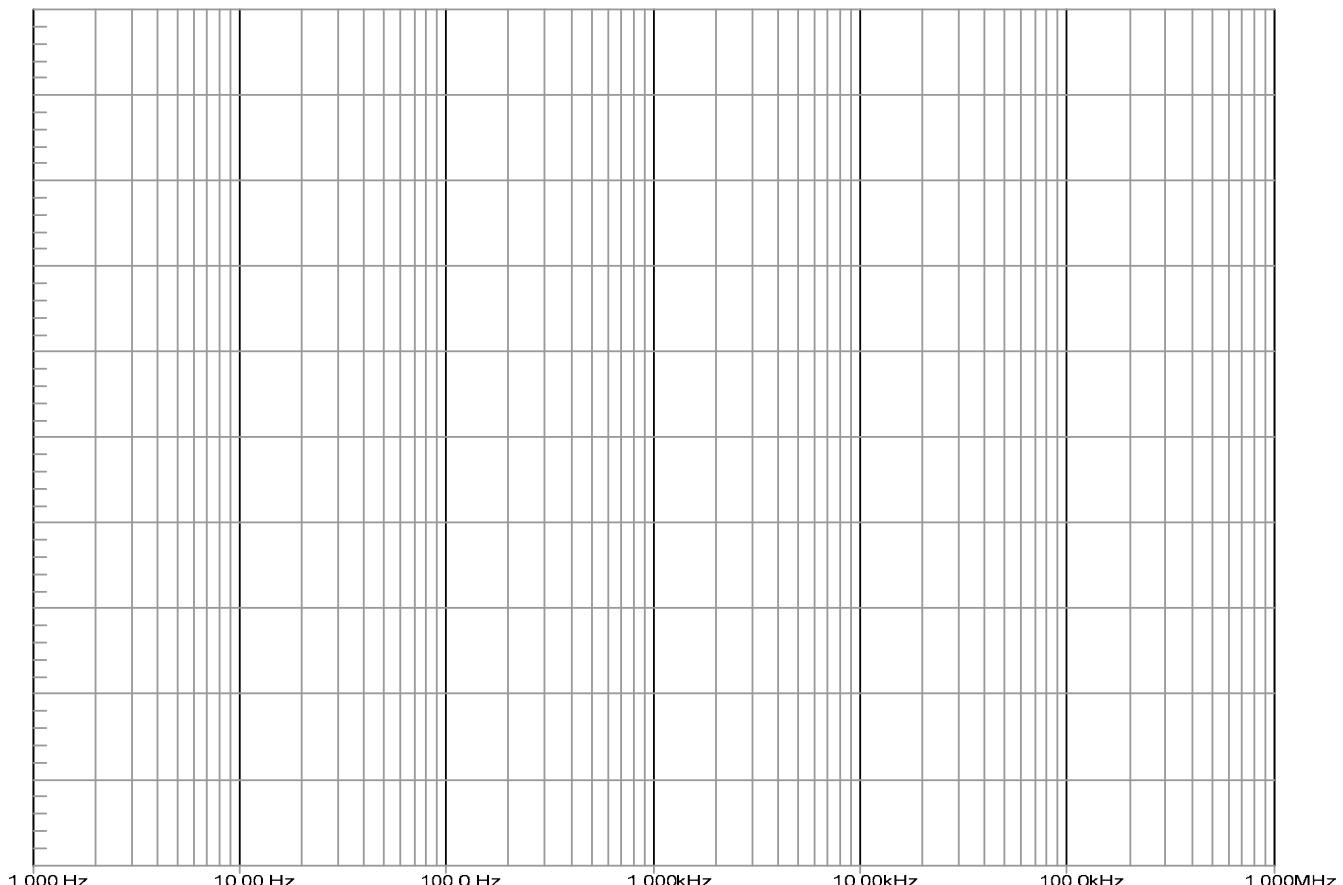
٧. ارسم العلاقة بين الكسب $V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$ (dB) وبين التردد



٨. من الرسم، أوجد تردد القطع



٩. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

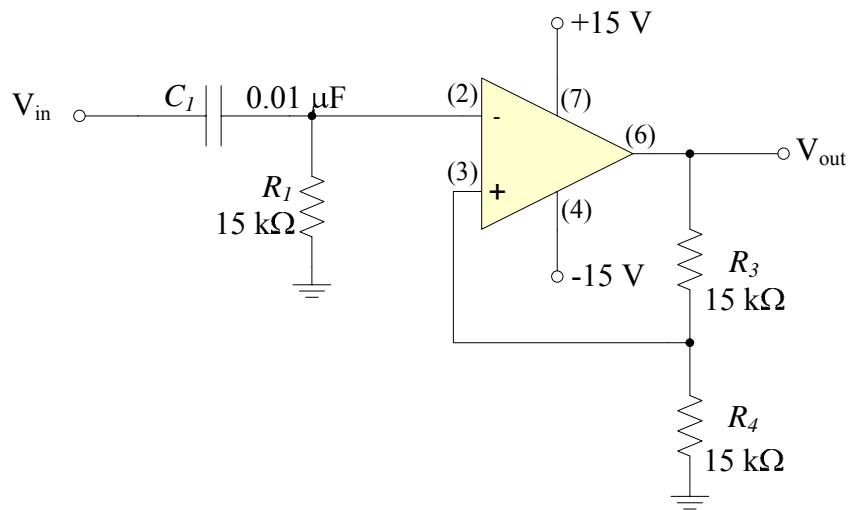


ما نوع المريض؟


احسب تردد القطع:



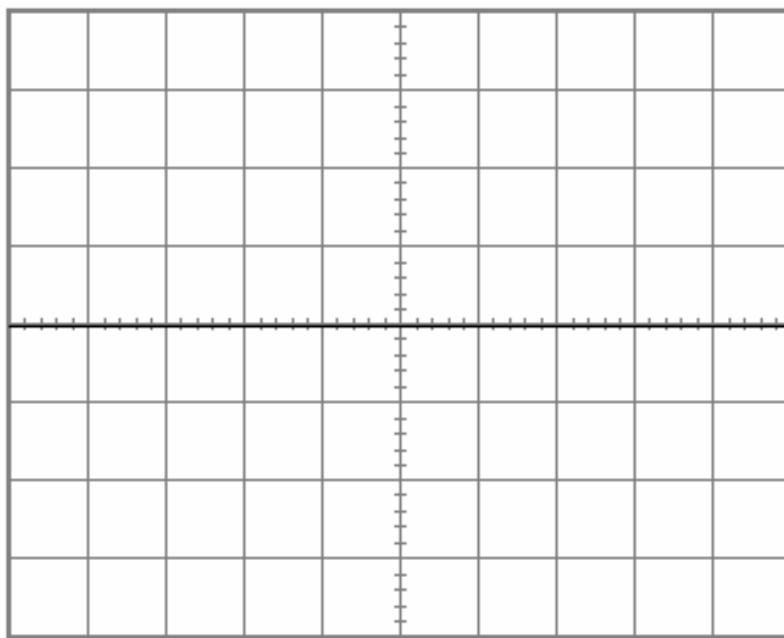- ا. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
- ب. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارات.



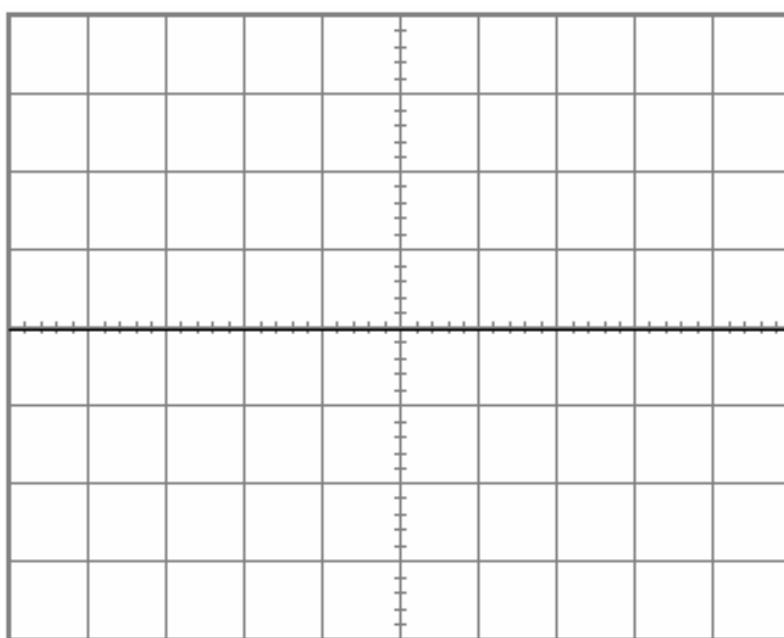
٣. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٤. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٥. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$ ثم وصلها بدخل الدائرة. وقم بضبط التردد حسب الجدول التالي. وسجل القراءات المطلوبة.

$f(\text{Hz})$	50	100	500	1 k	5 k	10 k	50 k
V_{out}							
V_{out}/V_{in}							
V_{out}/V_{in} (dB)							

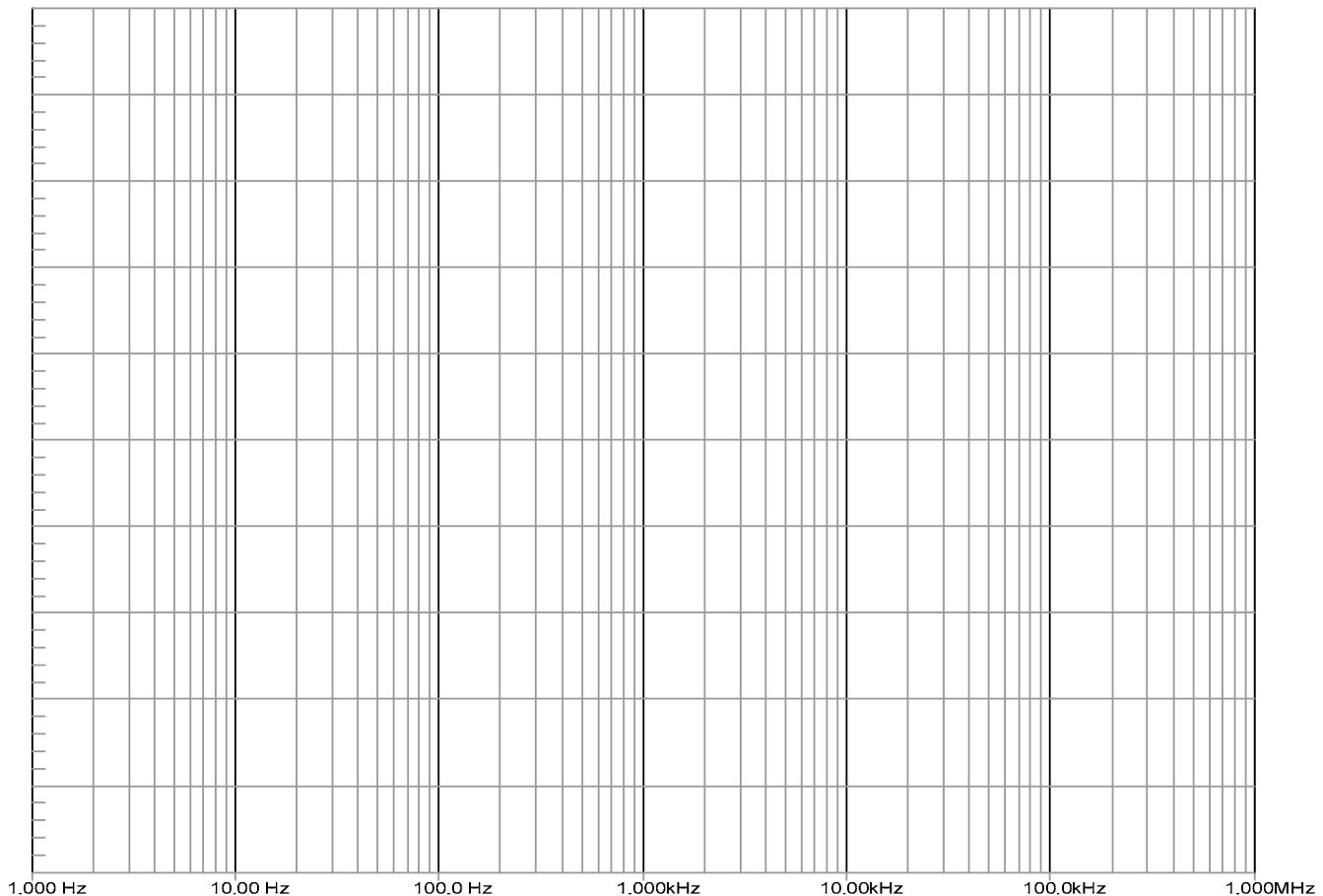
٦. ارسم العلاقة بين الكسب V_{out}/V_{in} (dB) وبين التردد



٧. من الرسم، أوجد تردد القطع

	f_C
--	-------

٨. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

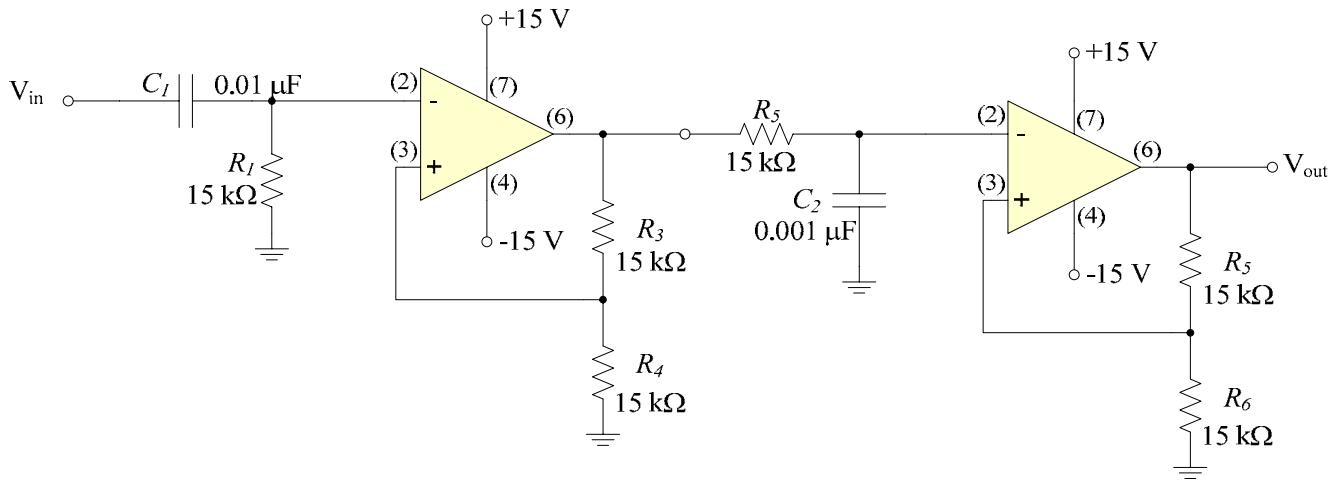


ما نوع المريض؟


احسب تردد القطع:

	f_{C1}
	f_{C2}

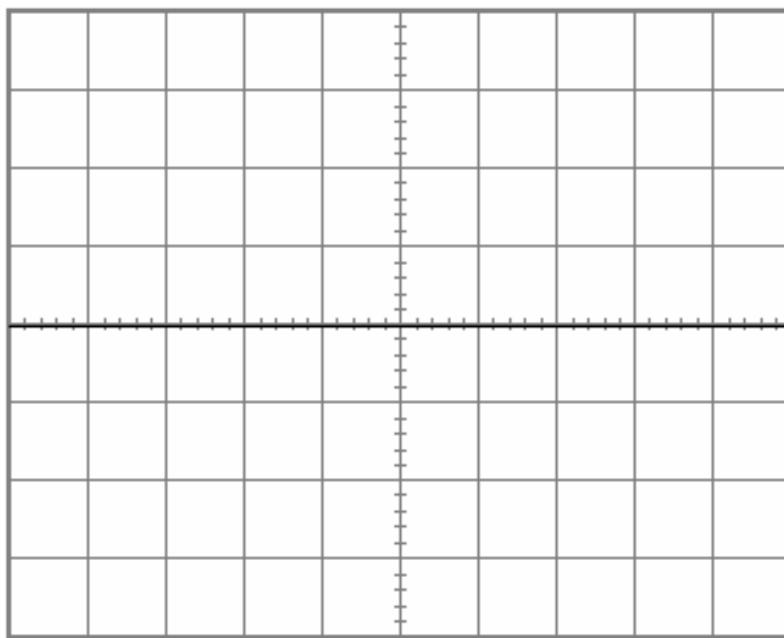
١. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٢. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



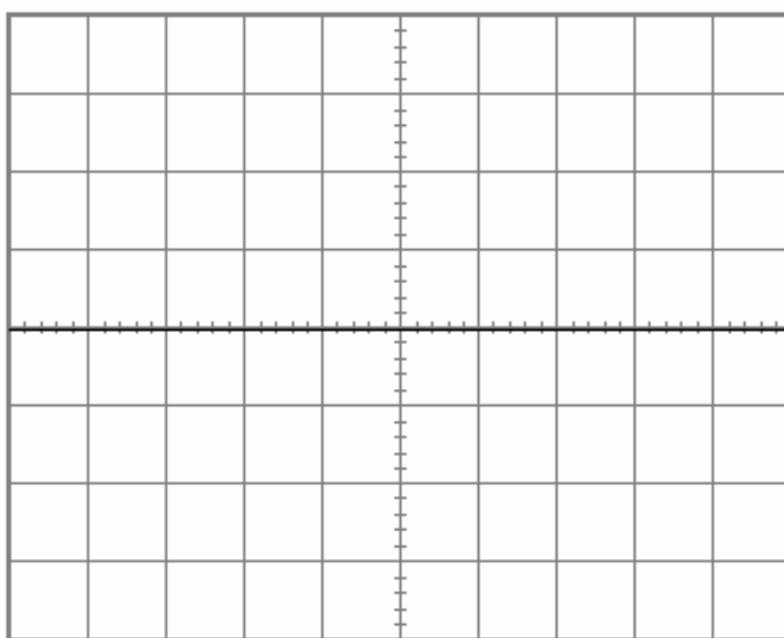٣. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٤. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



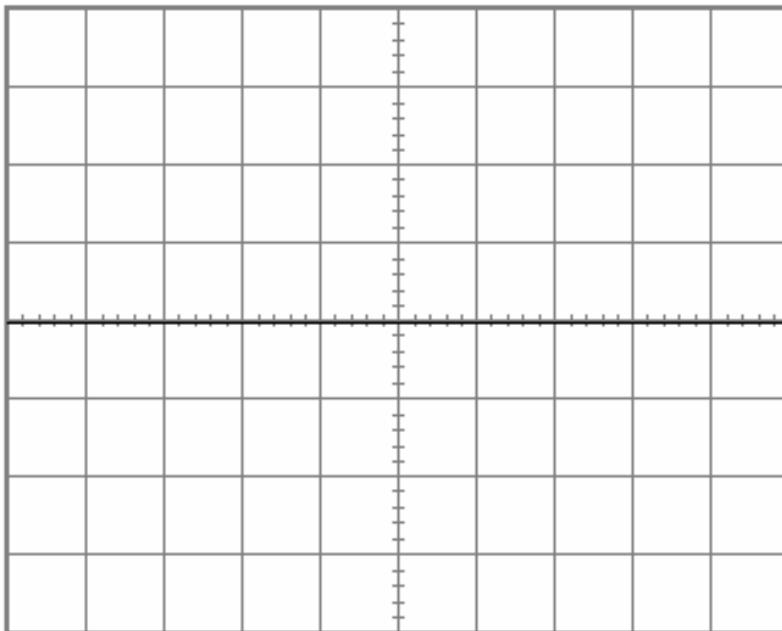
٥. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$ ثم وصله بدخل الدائرة.
٦. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٧. اضبط مولد الدوال على جيبية لها $V_{PP} = 1 \text{ V}$ ثم وصلها بدخل الدائرة. وقم بضبط التردد حسب الجدول التالي. وسجل القراءات المطلوبة.

$f(\text{kHz})$	0.1	1	5	10 k	50 k	100 k	500 k
V_{out}							
$V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$							
$V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$ (dB)							

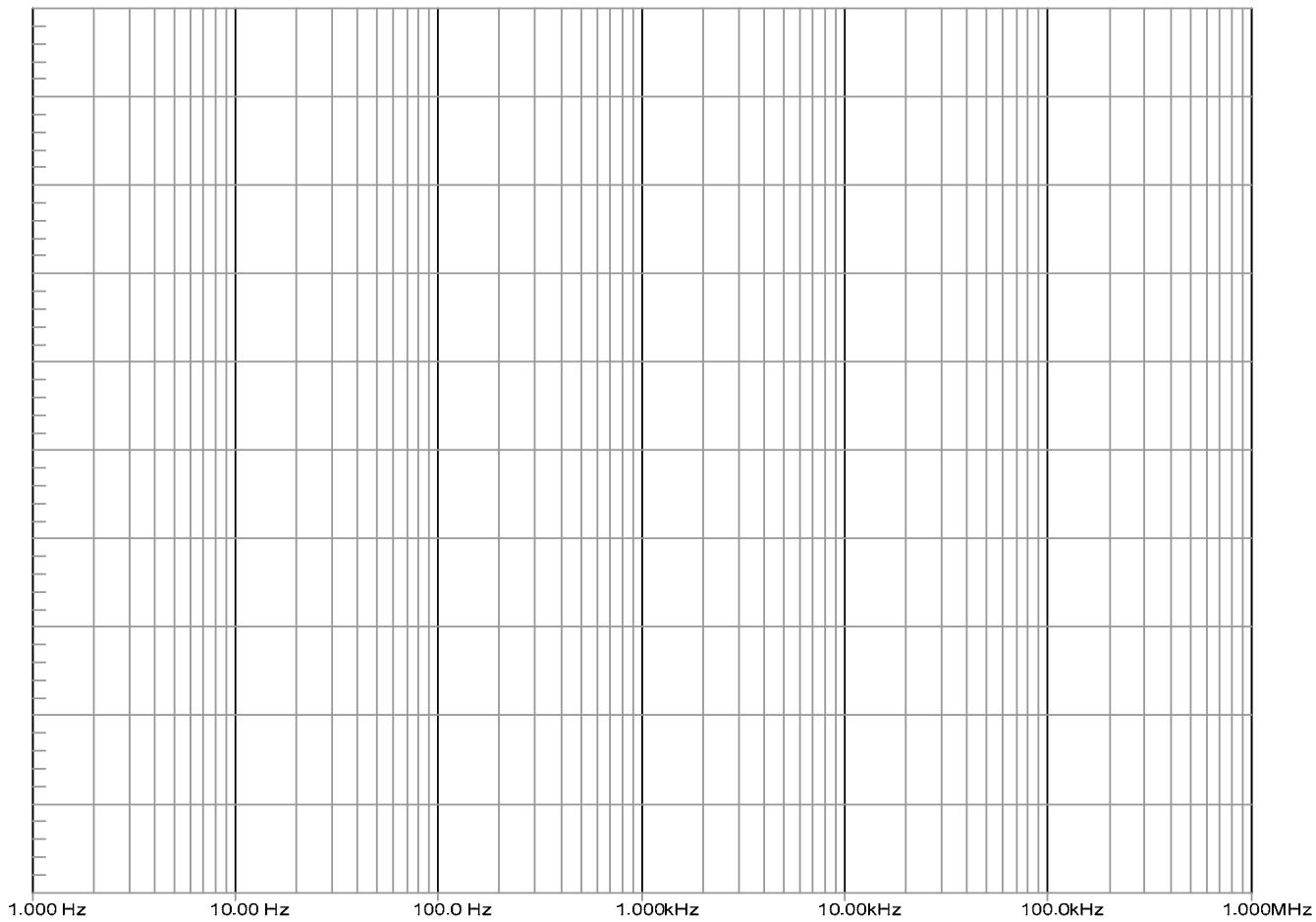٨. ارسم العلاقة بين الكسب $V_{\text{out}} / V_{\text{in}}$ (dB) وبين التردد



٩. من الرسم، أوجد تردد القطع:

	f_{C1}
	f_{C2}

الاستنتاج :

الإلكترونيات - عملي

المذبذبات

الوحدة التاسعة : المذبذبات

مولد موجة مربعة باستخدام المزمن (555)

◀ الهدف من التجربة :


دراسة توليد موجة مربعة باستخدام المزمن (555)

◀ أدوات التجربة :

العدد	الأدوات والعناصر المطلوبة
١	١. لوحة توصيل
١	٢. مصدر تغذية مستمر
١	٣. راسم إشارة
١	٤. مزمن LM555
١	٥. مقاومة $1 k\Omega$
١	٦. مقاومة $100 k\Omega$
١	٧. مكثف $0.01 \mu F$
١	٨. مكثف $0.001 \mu F$

◀ خطوات التجربة:


١. وصل التجربة كما هو موضح بالشكل:

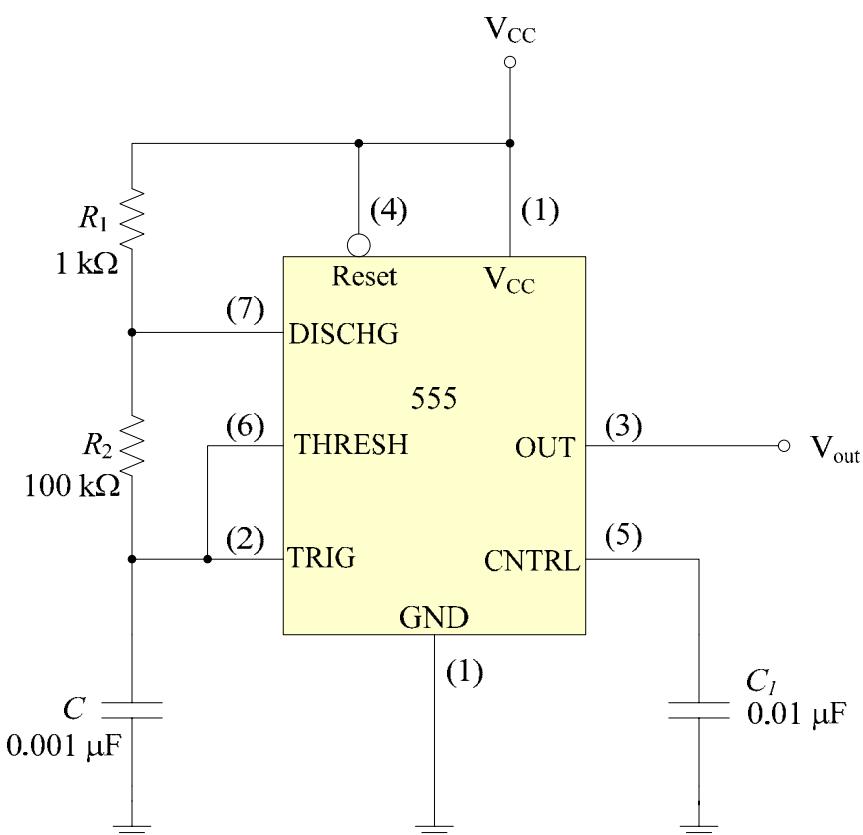

٢. احسب القيم التالية:

f	T	t_L	t_H

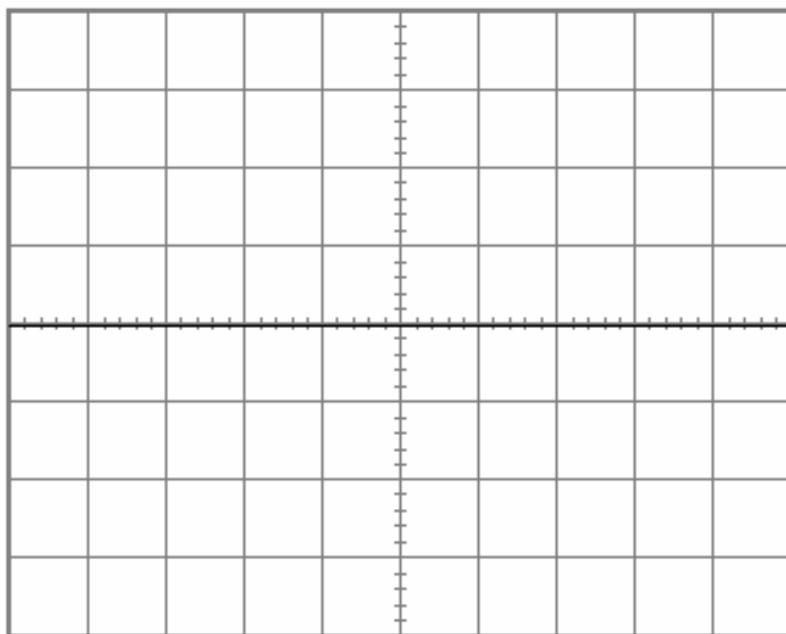٣. استعرض موجة الدخل وموجة الخرج على قناتي راسم الاشارة.



٤. من الراسم، سجل القيم التالية:

f	T	t_L	t_H

الاستنتاج :

المحتويات

	مقدمة
١	الوحدة الأولى : الصمام الثنائي
٥	الوحدة الثانية : توحيد نصف موجة
٧	توحيد موجة كاملة
١٠	الوحدة الثالثة : الزيبر وخصائصه
١٣	الوحدة الرابعة : الترانزستور ثنائي القطبية
١٣	خصائص الترانزستور ثنائية القطبية
١٧	عمل الترانزستور كمفتاح
٢٤	الوحدة الخامسة : انحياز الترانزستور
٢٧	الوحدة السادسة : مكبر الإشارات باستخدام الترانزستور
٢٧	مكبر الباعث المشترك
٣١	مكبر المجمع المشترك
٣٤	مكبر القاعدة المشتركة
٣٧	الوحدة السابعة : تطبيقات مكبر العمليات
٣٧	المقارن
٤١	المكبر العاكس والغير عاكس
٤٧	مكبر التكامل والتضادل
٥٢	الوحدة الثامنة : المرشحات
٦٣	الوحدة التاسعة : المذبذبات
٦٣	مولد موجة مربعة باستخدام الزمن (555)

